
VHDL pour circuits séquentiels



Pierre Langlois


<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/>

Sujets de ce thème

- Code VHDL du loquet.
- Code VHDL de la bascule: fronts d'horloge et initialisation.
- Code VHDL correspondant à un circuit séquentiel.

Loquet D: code VHDL

 - Un loquet D peut-être modélisé en VHDL par un énoncé `if-then` à l'intérieur d'un processus.
- Le processus doit avoir dans sa liste de sensibilité le signal de contrôle `G` et le signal de donnée `D`.
- Le signal `D` est assigné à la sortie `Q` quand le signal de contrôle `G` est actif (mode transparent)




```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity loquetD is
  port (
    G : in STD_LOGIC; -- contrôle
    D : in STD_LOGIC; -- donnée
    Q : out STD_LOGIC
  );
end loquetD;

architecture loquetD of loquetD is
  Begin

  process(G, D) is
  begin
    if (G = '1') then
      Q <= D;
--     else -- implicite, infère élément à mémoire
--         -- ne pas changer Q
    end if;
  end process;

end loquetD;
```

 

Patron de code spécial reconnu par les synthétiseurs pour signifier un loquet.

Exemple: un loquet ou pas?

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mystere1 is
  port (a, b, c: in std_logic;
        s : in std_logic_vector (1 downto 0);
        o : out std_logic);
end mystere1;

architecture archi of mystere1 is
begin

  process (a, b, c, s)
  begin

    if (s = "00") then o <= a;
      elsif (s = "01") then o <= b;
        elsif (s = "10") then o <= c;
      end if;

  end process;

end archi;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mystere2 is
  port (a, b, c: in std_logic;
        s : in std_logic_vector (1 downto 0);
        o : out std_logic);
end mystere2;

architecture archi of mystere2 is
begin

  process (a, b, c, s)
  begin


    if (s = "00") then o <= a;
      elsif (s = "01") then o <= b;
        elsif (s = "10") then o <= c;
        else o <= c;
      end if;

  end process;

end archi;
```

Bascule D: code VHDL

- Pour modéliser une bascule, il est nécessaire de pouvoir décrire le fait que le changement d'état se produit sur une *transition* d'un signal d'horloge et non sur sa *valeur*.
- Pour ce faire, on peut utiliser les attributs d'événement (*event attribute*) définis en VHDL.
- L'exemple démontre l'utilisation de l'attribut event sur le signal CLK, dénoté par CLK'event. La condition CLK = '1' dénote alors un front montant.

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity basculeD is
    port (
        CLK : in STD_LOGIC; -- horloge
        D : in STD_LOGIC; -- entrée
        Q : out STD_LOGIC -- sortie
    );
end basculeD;

architecture basculeD of basculeD is
begin

    process(CLK) is
    begin
        if (CLK = '1' and CLK'event) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;

end basculeD;
```

Patron de code spécial reconnu par les synthétiseurs pour signifier une bascule

Bascule D: code VHDL - spécification du front d'horloge désiré

- Le package `std_logic_1164` contient aussi deux fonctions qui combinent ces conditions, `rising_edge()` et `falling_edge()`. Ces deux fonctions retournent des valeurs booléennes.

comportement désiré	option 1	option 2
front montant	<code>CLK'event and CLK = '1'</code>	<code>rising_edge(CLK)</code>
front descendant	<code>CLK'event and CLK = '0'</code>	<code>falling_edge(CLK)</code>

Bascule D: code VHDL - deux types de signaux d'initialisation

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity basculeDRA is
  port (
    reset : in STD_LOGIC;
    CLK : in STD_LOGIC;
    D : in STD_LOGIC;
    Q : out STD_LOGIC
  );
end basculeDRA;

architecture basculeDRasynch of basculeDRA is
begin

  process(CLK, reset) is
  begin
    if (reset = '0') then
      Q <= '0';
    elsif (rising_edge(CLK)) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;

end basculeDRasynchA;
```

Initialisation
asynchrone –
indépendante
de l'horloge

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity basculeDRS is
  port (
    reset : in STD_LOGIC;
    CLK : in STD_LOGIC;
    D : in STD_LOGIC;
    Q : out STD_LOGIC
  );
end basculeDRS;


architecture basculeDRsynch of basculeDRS is
begin

  process(CLK, reset) is
  begin
    if (rising_edge(CLK)) then
      if (reset = '0') then
        Q <= '0';
      else
        Q <= D;
      end if;
    end if;
  end process;

end basculeDRsynch;
```


Initialisation
synchrone avec
l'horloge

Exemple: décrire le circuit en VHDL

 

1. Définir l'entité et ses ports.
2. Définir l'architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
3. Modéliser les bascules:
 - a. Forme générale
 - b. Signaux de réinitialisation
 - c. Équation des entrées des bascules
4. Modéliser la sortie

Exemple: décrire le circuit en VHDL (1)

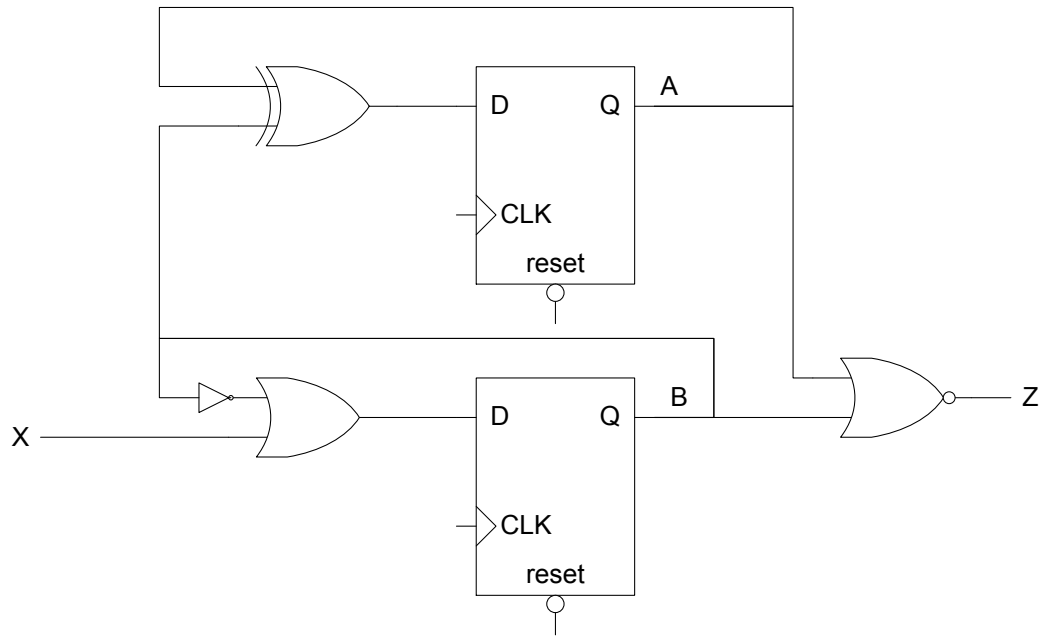


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity cctsequentielex1 is
  port (
    reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
    Z : out STD_LOGIC
  );
end cctsequentielex1;
```

1. Définir l'entité et ses ports.
2. Définir l'architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
3. Modéliser les bascules:
 - a. Forme générale
 - b. Signaux de réinitialisation
 - c. Équation des entrées des bascules
4. Modéliser la sortie

Exemple: décrire le circuit en VHDL (2)

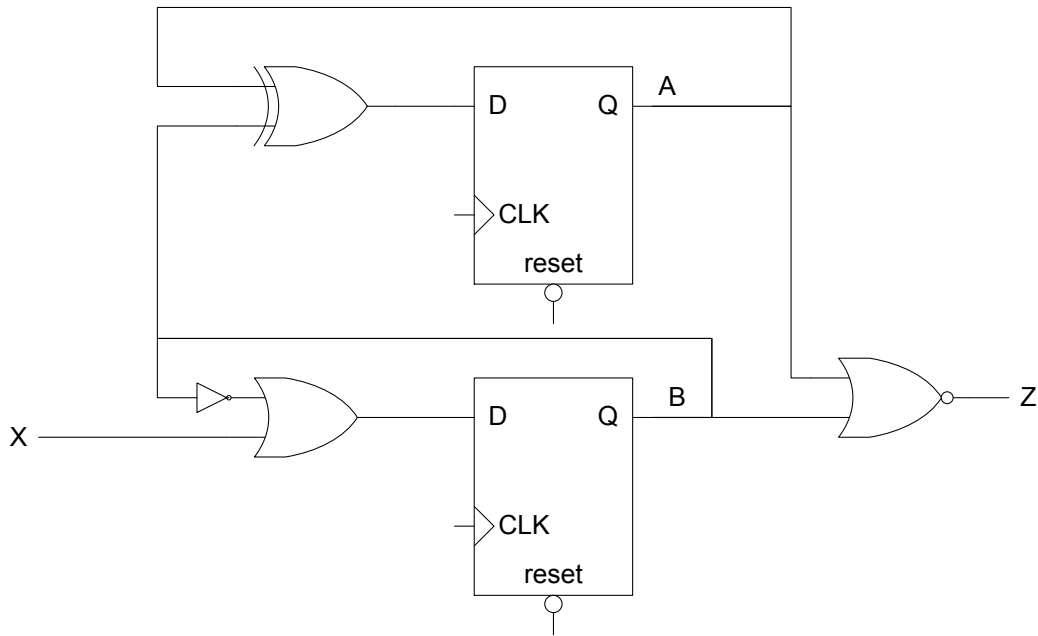

1. Définir l'entité et ses ports.
2. Définir l'architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
3. Modéliser les bascules:
 - a. Forme générale
 - b. Signaux de réinitialisation
 - c. Équation des entrées des bascules
4. Modéliser la sortie


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity cctsequentielex1 is
    port (
        reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
        Z : out STD_LOGIC
    );
end cctsequentielex1;

architecture arch1 of cctsequentielex1 is
    signal A, B : STD_LOGIC;
begin

end arch1;
```

Exemple: décrire le circuit en VHDL (3)

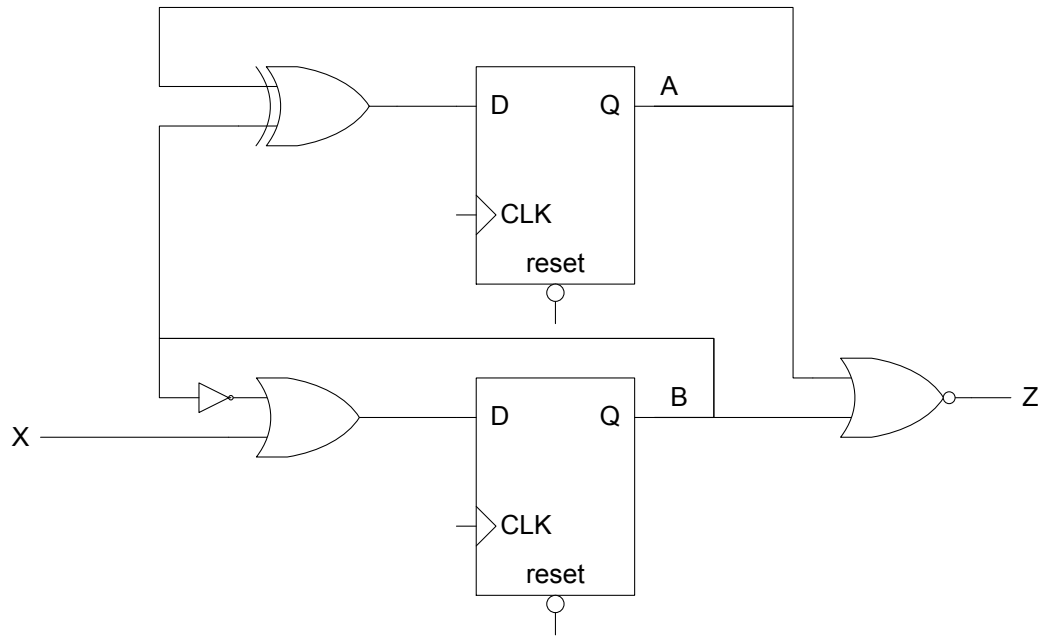

1. Définir l'entité et ses ports.
2. Définir l'architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
3. Modéliser les bascules:
 - a. **Forme générale**
 - b. **Signaux de réinitialisation**
 - c. Équation des entrées des bascules
4. Modéliser la sortie

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity cctsequentielex1 is
    port (
        reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
        Z : out STD_LOGIC
    );
end cctsequentielex1;

architecture arch1 of cctsequentielex1 is
    signal A, B : STD_LOGIC;
begin

    process(CLK, reset) is
    begin
        if (reset = '0') then
            A <= '0';
            B <= '0';
        elsif (rising_edge(CLK)) then
            A <=
            B <=
        end if;
    end process;

end arch1;
```

Exemple: décrire le circuit en VHDL (4)

 

1. Définir l'entité et ses ports.
2. Définir l'architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
3. Modéliser les bascules:
 - a. Forme générale
 - b. Signaux de réinitialisation
 - c. Équation des entrées des bascules
4. Modéliser la sortie

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity cctsequentielex1 is
    port (
        reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
        Z : out STD_LOGIC
    );
end cctsequentielex1;

architecture arch1 of cctsequentielex1 is
    signal A, B : STD_LOGIC;
begin

    process(CLK, reset) is
    begin
        if (reset = '0') then
            A <= '0';
            B <= '0';
        elsif (rising_edge(CLK)) then
            A <= A xor B;
            B <= x or not(B);
        end if;
    end process;

end arch1;
```

Exemple: décrire le circuit en VHDL (5)

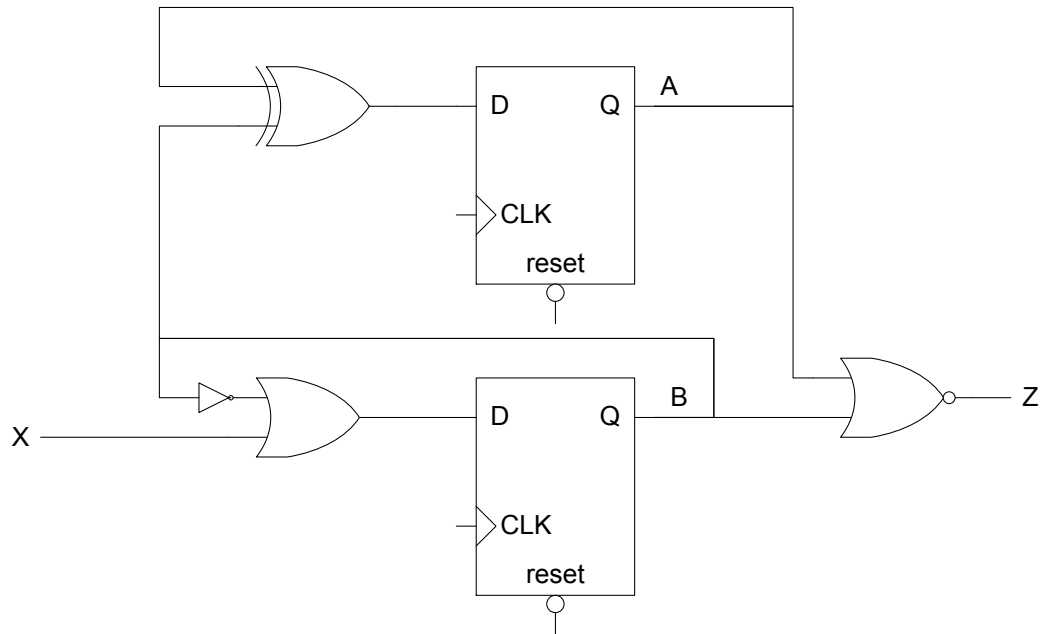

1. Définir l'entité et ses ports.
2. Définir l'architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
3. Modéliser les bascules:
 - a. Forme générale
 - b. Signaux de réinitialisation
 - c. Équation des entrées des bascules
4. Modéliser la sortie

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity cctsequentielex1 is
    port (
        reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
        Z : out STD_LOGIC
    );
end cctsequentielex1;

architecture arch1 of cctsequentielex1 is
    signal A, B : STD_LOGIC;
begin


    process(CLK, reset) is
    begin
        if (reset = '0') then
            A <= '0';
            B <= '0';
        elsif (rising_edge(CLK)) then
            A <= A xor B;
            B <= x or not(B);
        end if;
    end process;

    z <= not(A or B);

end arch1;
```

Vous devriez maintenant être capable de ...

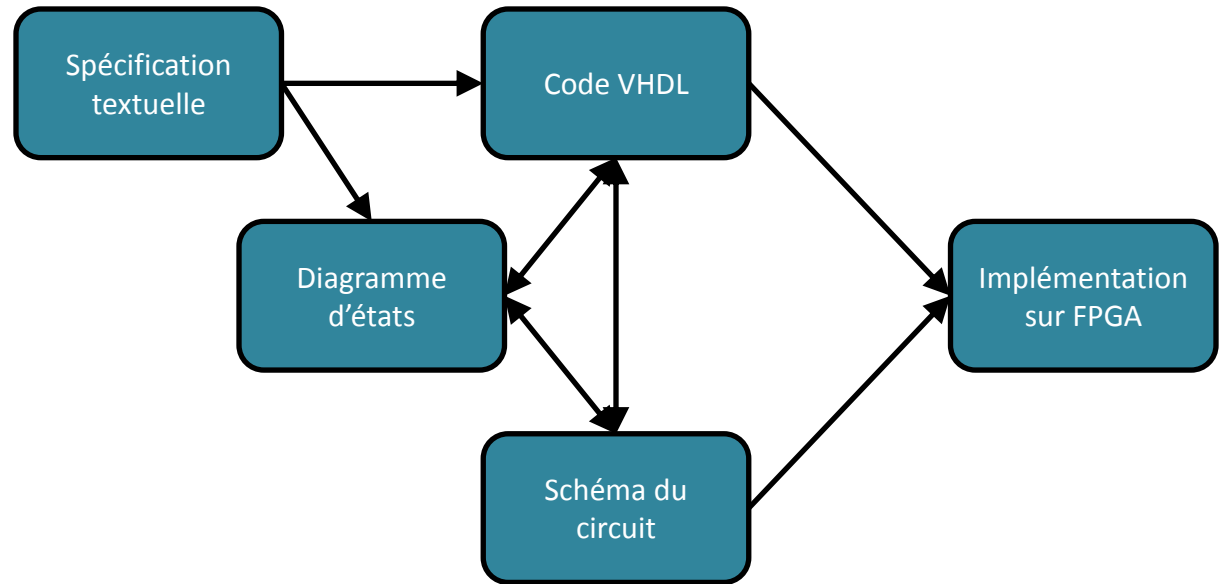- Donner le code VHDL pour modéliser un loquet et une bascule, incluant le signal de réinitialisation. (B3)
- Identifier dans un code VHDL si un loquet, une bascule ou aucun des deux n'est modélisé. (B3)
- Donner le code VHDL correspondant au schéma d'un circuit séquentiel. (B3)



Code	Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1	Connaissance - mémoriser de l'information.
B2	Compréhension – interpréter l'information.
B3	Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4	Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5	Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.