

Durée: 2h.

Pondération: 20%.

Documentation: Toute permise.

Calculatrice: Programmable permise.

Directives particulières: Ordinateurs interdits, répondre à toutes les questions, la valeur de chaque question est indiquée.

Ne posez pas de questions. En cas de doute sur le sens d'une question, énoncez clairement toute supposition que vous faites.

Question 1. (4 points)

Un encodeur simplifié de code Morse prend en entrée un vecteur de 7 bits (InCar), encode ce dernier et fournit le code correspondant sur trois ports de sortie (OCar1, OCar2, OCar3) qui sont chacun des vecteurs de 2 bits. Ce module encode seulement les caractères ascii : A, D, G, I, K et M, comme l'indique le tableau suivant.

Table d'encodage

Caractère	Code Morse	ICar _{dec}	OCar1	OCar2	OCar3
"A"	● —	65	"00"	"01"	"11"
"D"	— ● ●	69	"01"	"00"	"00"
"G"	— — ●	72	"01"	"01"	"00"
"I"	● ●	73	"00"	"00"	"11"
"K"	— ● —	75	"01"	"00"	"01"
"M"	— —	76	"01"	"01"	"11"
autres	N/A	autres	"11"	"11"	"11"

En sachant, que les caractères du code sont encodés comme suit :

- ● : "00"
- — : "01"
- Rien : "11"

Donnez la description VHDL de l'encodeur de code Morse (bibliothèques, entité et architecture).

Solution

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;

entity code_morse is

    port (ICar : in std_logic_vector(6 downto 0);
          OCar1 : out std_logic_vector(1 downto 0);
          OCar2 : out std_logic_vector(1 downto 0);
          OCar3 : out std_logic_vector(1 downto 0));

end code_morse;

architecture dataflow of code_morse is
    type array_t is array (natural range<>) of std_logic_vector(5 downto 0);
    constant codes : array_t := ("000111", "010000", "010100", "000011", "010001", "010111",
    "111111");

begin -- dataflow
    process (ICar)
        variable k : integer;
    begin -- process
        case to_integer(unsigned(ICar)) is
            when 65 => k := 0;           -- 'A'
            when 69 => k := 1;           -- 'D'
            when 72 => k := 2;           -- 'G'
            when 73 => k := 3;           -- 'I'
            when 75 => k := 4;           -- 'K'
            when 76 => k := 5;           -- 'M'
            when others => k := 6;
        end case;

        OCar1 <= codes(k)(5 downto 4);
        OCar2 <= codes(k)(3 downto 2);
        OCar3 <= codes(k)(1 downto 0);
    end process;
end dataflow;
```

Question 2. (2 points)

Écrivez le code VHDL de l'architecture d'un filtre d'image dont l'entité « filtre_pixel » est présentée ci-après. Ce module reçoit en entrée le pixel à filtrer qui est un nombre non-signé et dont la taille est paramétrée. L'opération de filtrage s'effectue comme suit :

- si la valeur du pixel entrant est inférieure à Seuil1 alors pixel_out = Seuil1;
- si la valeur du pixel entrant est supérieure à Seuil2 alors pixel_out = Seuil2;
- sinon par défaut pixel_out = pixel_in.

En sachant que Seuil1 et Seuil2 sont des paramètres du module qui ont une valeur par défaut égale à 32 et 192 respectivement.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;

entity filtre_pixel is
  generic(
    N : positive := 8;           -- Nombre de bits des pixels
    Seuil1 : positive := 32;     -- le Seuil inférieur
    Seuil2 : positive := 192    -- le Seuil supérieur
  );
  port (
    pixel_in : in unsigned(N-1 downto 0);   -- Pixel entrant
    pixel_out : out unsigned(N-1 downto 0)  -- Pixel calcule
  );
end filtre_pixel;

```

Solution

```

entity filtre_pixel is
  generic(
    N : positive := 8;
    Seuil1 : positive := 32;
    Seuil2 : positive := 192
  );
  port (
    pixel_in : in unsigned(N-1 downto 0);
    pixel_out : out unsigned(N-1 downto 0)
  );
end filtre_pixel;

architecture behavior of filtre_pixel is

begin -- behavior
  process (pixel_in)

  begin -- process
    if pixel_in < Seuil1 then
      pixel_out <= to_unsigned(Seuil1, N);
    elsif pixel_in > Seuil2 then
      pixel_out <= to_unsigned(Seuil2, N);
    else
      pixel_out <= pixel_in;
    end if;
  end process;
end behavior;

```

Question 3. (8 points)

Écrivez le code VHDL d'un banc d'essai qui testera le filtre d'images décrit à la question 2. Les pixels entrants du filtre à tester auront une taille de 4 bits et les seuils : Seuil1 et Seuil2 seront égaux à 2 et 13 respectivement.

Le banc d'essai doit ouvrir un fichier d'images qui se nomme « image_in.pgm » qui a le format suivant :

```
Format_image ◀  
nb_lignes ◀ nb_colonnes ◀  
pixel_max_value ◀  
Pixel0 ◀ Pixel1 ◀ Pixel2 ◀ ..... ◀ Pixel(nb_lignes x nb_colonnes-1) ◀
```

L'exemple suivant montre le contenu d'un fichier d'image dont le format est P5. Cette image comporte 3 lignes et trois colonnes en sachant que la valeur maximale des pixels devrait être égale à 15.

```
P5 ◀  
3 3 ◀  
15 ◀  
3 2 0 3 12 14 17 8 9 (la ligne de pixels) ◀
```

Les pixels sortant seront écrits dans un fichier de sortie qui se nommera « image_out.pgm ». Le format du fichier de sortie sera le même que celui du fichier d'entrée. Donc il faudra copier l'entête de l'image entrante dans le fichier de sortie avant d'écrire les pixels sortant.

Le nombre de pixels à traiter devra être égal à la taille de l'image (nb_lignes * nb_colonnes). Les pixels sont écrits sur une ligne unique dans le fichier d'image.

Le banc d'essai transmettra un nouveau pixel au module à tester à chaque 10 ns.

Durant la lecture de l'image entrante, si un pixel lu a une valeur supérieure à la valeur maximale précisée dans le fichier (pixel_max_value), le banc d'essai devra afficher un message d'erreur et arrêter la simulation.

Solution

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
use std.textio.all;  
  
entity filtre_pixel_tb is  
    generic (Nbits : integer := 4);  
end filtre_pixel_tb;  
  
architecture beh of filtre_pixel_tb is  
    signal pixel_in1 : unsigned(3 downto 0);  
    signal pixel_out1 : unsigned(3 downto 0);  
  
    constant filename_in : string := "image_in.pgm";
```

```

constant filename_out : string := "image_out.pgm";
file vecteurs : text open read_mode is filename_in;
file resultats : text open write_mode is filename_out;

component filtre_pixel
  generic(
    N : positive;
    Seuil1 : positive := 32;
    Seuil2 : positive := 192
  );
  port (
    pixel_in : in unsigned(N-1 downto 0);
    pixel_out : out unsigned(N-1 downto 0)
  );

end component;

begin -- beh

  UUT : filtre_pixel
    generic map (N => Nbits, Seuil1 => 2, Seuil2 => 13)
    port map (pixel_in => pixel_in1, pixel_out => pixel_out1);

  process
    -- purpose:
    variable tampon_in : line; -- pointeur vers un objet de type string
    variable tampon_out : line; -- pointeur vers un objet de type string
    variable n : integer;
    variable c : character;
    variable nb_lignes : integer;
    variable nb_colonnes : integer;
    variable pixel_max_value : integer;
    variable nb_pixels_lus : integer := 0;

  begin -- process
    -- lecture premiere ligne du fichier
    if not endfile(vecteurs) then
      readline(vecteurs, tampon_in);
      writeline(resultats, tampon_in);
    end if;

    -- lecture seconde ligne
    if not endfile(vecteurs) then
      readline(vecteurs, tampon_in);
      write(tampon_out, tampon_in.all);
      writeline(resultats, tampon_out);
      read(tampon_in, nb_lignes);
      read(tampon_in, c);
      read(tampon_in, nb_colonnes);
    end if;
  end process;
end beh;

```

```

-- lecture troisieme ligne
if not endfile(vecteurs) then
  readline(vecteurs, tampon_in);
  write(tampon_out, tampon_in.all);
  writeline(resultats, tampon_out);
  read(tampon_in, pixel_max_value);
end if;

-- lecture des pixels
if not endfile(vecteurs) then
  readline(vecteurs, tampon_in);
end if;
while nb_pixels_lus < (nb_lignes * nb_colonnes) loop
  read(tampon_in, n);
  read(tampon_in, c);
  -- verifier que la valeur du pixel lu est inferieure a pixel_max_value
  assert n < pixel_max_value
  report "ERREUR : un pixel dont la valeur depasse la valeur maximale a ete lu
- ARRET DE LA SIMULATION" severity failure;

  -- envoi du pixel vers le UUT
  pixel_in1 <= to_unsigned(n, Nbits);
  nb_pixels_lus := nb_pixels_lus + 1;
  wait for 10 ns;

  -- ecriture du resultat dans le fichier de sortie
  write(tampon_out, integer'image(to_integer(pixel_out1)) & string(" "));
end loop;

  writeline(resultats, tampon_out);
end if;

deallocate(tampon_in); -- relâcher la mémoire du tampon
deallocate(tampon_out); -- relâcher la mémoire du tampon
report "simulation terminée" severity failure;

end process;

end beh;

```

Question 4. (6 points)

Concevez un gestionnaire de boîte vocale. L'entité du gestionnaire est décrite comme suit :


```
entity gest_boite_vocale is
  port (
    reset_n : in std_logic;          -- le reset du circuit
    clk : in std_logic;              -- l'horloge
    tonalite : in std_logic;         -- la tonalite
    fin_lecture_accueil : in std_logic; -- il est actif lorsque le message d'accueil est complete
    boite_pleine : in std_logic;     -- il signale que la memoire de la boite vocale est pleine
    lecture_accueil : out std_logic;  -- il active le debut de la lecture du message d'accueil
    enregistrement : out std_logic    -- il active le debut du commencement d'un enregistrement
  );
end gest_boite_vocale;
```

Le gestionnaire fonctionne comme suit :

- Lorsque la tonalité est basse cela signifie qu'il n'y a aucun appel entrant. Dès que la tonalité est haute cela signifie qu'un appel entrant est actif.
 - Si la tonalité reste haute pendant trois coups d'horloge consécutifs, alors le gestionnaire devra activer le port « lecture_accueil » pendant jusqu'à ce que le port « fin_lecture_accueil » soit mis à '1'.
 - Si avant les trois coups d'horloge la tonalité descend à '0' alors le gestionnaire se remettra en mode d'attente d'un nouvel appel.
 - Après avoir activé la lecture du message d'accueil, le gestionnaire attendra que le port entrant fin_lecture_accueil soit activé ('1').
 - Puis, le gestionnaire activera le port « enregistrement » à '1'.
 - Il attendra que le port « tonalite » soit désactivé ('0') ou que le port « boite_pleine » soit activé pour arrêter l'enregistrement (mettre le port « enregistrement » à '0') et se remettre en mode d'attente d'un nouvel appel.
 - Lorsque le circuit est réinitialisé (reset_n = '0'), toutes les sorties doivent être mises à 0 et la machine à états du circuit doit être réinitialisée.
- a) Donnez le diagramme d'états du gestionnaire de boîte vocale
- b) Complétez le code VHDL de la machine à état correspondante en donnant l'architecture associée à l'entité décrite ci-avant.

Solution

a) Diagramme d'états

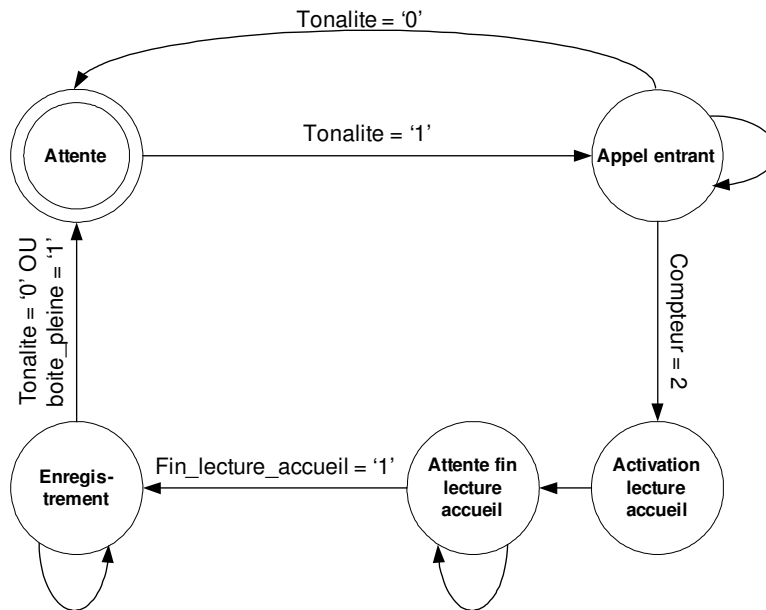

b) Code VHDL de l'architecture

```
architecture beh of gest_boite_vocale is

    type state_t is (ATTENTE, APPEL_ENTRANT, ACTIVATION_LECTURE_MACCUEIL,
ATTENTE_FIN_LECTURE_MACCUEIL, ENREGISTREMENT_MESSAGE);
    signal etat_courant : state_t := ATTENTE;
    signal etat_prochain : state_t := ATTENTE;
    signal compteur_courant : integer range 2 downto 0;
    signal reset_compteur : std_logic;
begin -- beh
    -- mise a jour de l'etat courant ou des signaux registres
    process (clk, reset_n)

        begin -- process
            -- activities triggered by asynchronous reset (active low)
            if reset_n = '0' then
                etat_courant <= ATTENTE;
            -- activities triggered by rising edge of clock
            elsif clk'event and clk = '1' then
                etat_courant <= etat_prochain;
            end if;
        end process;

        -- mise a jour de l'etat courant ou des signaux registres
        process (clk, reset_n)

            begin -- process
                -- activities triggered by asynchronous reset (active low)
```



```

if reset_n = '0' then
    compteur_courant <= 0;
-- activities triggered by rising edge of clock
elsif clk'event and clk = '1' then
    if reset_compteur = '0' and compteur_courant < 2 then
        compteur_courant <= compteur_courant + 1;
    else
        compteur_courant <= 0;
    end if;
end if;
end process;

-- mise a jour de l'etat prochain
process (etat_courant, tonalite, boite_pleine, compteur_courant)

begin -- process
    etat_prochain <= etat_courant;
    reset_compteur <= '0';
    case etat_courant is
        when ATTENTE =>
            if tonalite = '1' then
                etat_prochain <= APPEL_ENTRANT;
                reset_compteur <= '1';
            end if;
        when APPEL_ENTRANT =>
            if compteur_courant = 2 then
                etat_prochain <= ACTIVATION_LECTURE_MACCUEIL;
            elsif tonalite = '0' then
                etat_prochain <= ATTENTE;
            end if;
        when ACTIVATION_LECTURE_MACCUEIL =>
            etat_prochain <= ATTENTE_FIN_LECTURE_MACCUEIL;
        when ATTENTE_FIN_LECTURE_MACCUEIL =>
            if fin_lecture_accueil = '1' then
                etat_prochain <= ENREGISTREMENT_MESSAGE;
            end if;
        when ENREGISTREMENT_MESSAGE =>
            if boite_pleine = '1' or tonalite = '0' then
                etat_prochain <= ATTENTE;
            end if;
    end case;
end process;

-- -- mise a jour des sorties -- MOORE
process (etat_courant)

begin -- process

    case etat_courant is
        when ACTIVATION_LECTURE_MACCUEIL =>

```

```

        lecture_accueil <= '1';
        enregistrement <= '0';
    when ATTENTE_FIN_LECTURE_MACCUEIL =>
        lecture_accueil <= '0';
        enregistrement <= '0';
    when ENREGISTREMENT_MESSAGE =>
        lecture_accueil <= '0';
        enregistrement <= '1';
    when others =>
        lecture_accueil <= '0';
        enregistrement <= '0';
    end case;
end process;

-- mise a jour des sorties -- MEALY
-- process (etat_courant, reset_n, tonalite, boite_pleine)

-- begin -- process

-- case etat_courant is
--   when ACTIVATION_LECTURE_MACCUEIL =>
--       lecture_accueil <= '1';
--       enregistrement <= '0';
--   when ATTENTE_FIN_LECTURE_MACCUEIL =>
--       lecture_accueil <= '0';
--       enregistrement <= '0';
--   when ENREGISTREMENT_MESSAGE =>
--       if boite_pleine = '0' and tonalite = '1' then
--           lecture_accueil <= '0';
--           enregistrement <= '1';
--       else
--           lecture_accueil <= '0';
--           enregistrement <= '0';
--       end if;
--   when others =>
--       lecture_accueil <= '0';
--       enregistrement <= '0';
-- end case;
-- if reset_n = '0' then
--     lecture_accueil <= '0';
--     enregistrement <= '0';
-- end if;
-- end process;

end beh;

```