

INF3500 : Conception et réalisation de systèmes numériques

Examen intra

Mercredi 16 juin 2010

Durée: 2h.

Pondération: 20%.

Documentation: Une feuille recto verso 8.5"×11" ou A4 permise.

Calculatrice: Programmable permise.

Directives particulières:

- Ordinateurs interdits.
  - Répondre à toutes les questions, la valeur de chaque question est indiquée.
  - Répondre dans le cahier fourni et soumettre la page du questionnaire indiquée.
  - Ne pas remettre le questionnaire.
  - Ne posez pas de questions. En cas de doute sur le sens d'une question, énoncez clairement toute supposition que vous faites.
-

**Question 1. (4 points)**

En justifiant clairement vos réponses, indiquez pour chacun des énoncés VHDL suivants si l'opération est synthétisable ou non. On supposera dans tous les cas que les signaux `sig_1`, `sig_2` et `sig_3` sont de type `unsigned` et qu'ils sont correctement dimensionnés.

a) `sig_3 <= sig_1 + sig_2;`

Énoncé synthétisable car il s'agit de l'addition de deux signaux de type `unsigned`.

b) `sig_3 <= sig_1 / sig_2;`

Énoncé non synthétisable car il s'agit de la division de deux signaux de type `unsigned`.

c) `sig_3 <= sig_2 / 6;`

Énoncé non synthétisable car il s'agit de la division d'un signal de type `unsigned` par une constante qui n'est pas une puissance de 2.

d) `sig_3 <= sig_2 mod 16;`

Énoncé synthétisable car il s'agit d'une opération modulo puissance de 2 effectuée sur un signal de type `unsigned`.

e) `sig_3 <= sig_1 * sig_2;`

Énoncé synthétisable car il s'agit de la multiplication de deux signaux de type `unsigned`.

f) `sig_3 <= sig_2 rem 3;`

Énoncé non synthétisable car il s'agit d'une opération « reste » d'un signal de type `unsigned` sur une constante qui n'est pas une puissance de 2.

g) `sig_3 <= 2*sig_2 + 6*sig_1;`

Énoncé synthétisable car il s'agit d'opérations de multiplications par une constante entière et d'addition effectuées sur des signaux de type `unsigned`.

h) `sig_3 <= 6*(sig_1 - sig_2/16);`

Énoncé synthétisable. La division est opérée sur une constante puissance de deux. La soustraction est effectuée sur des signaux de type `unsigned`. La multiplication par une constante entière est également supportée.

i) `sig_3 <= 2.0*sig_2 + 6.0*sig_1;`

Énoncé non synthétisable. Bien que cet exemple ressemble à l'énoncé (g), les constantes sont de type `real` ici et ne peuvent être synthétisées.

j) `sig_3 <= shift_left(sig_2, sig_1);`

Énoncé non synthétisable. Le second argument doit être de type `integer`.

k) `sig_3 <= shift_right(sig_2, 10.0);`

Énoncé non synthétisable. Le second argument doit être de type `integer`.

l) `sig_3 <= sig_2 ** 4;`

Énoncé non synthétisable car la puissance (même pas une puissance de 2) n'est pas synthétisable.

m) `sig_3 <= sig_2 ** 2.0;`

Énoncé non synthétisable car la puissance (même pas une puissance de 2) n'est pas synthétisable.

n) `sig_3 <= shift_left(sig_2, to_integer( sig_1 ) );`

Énoncé synthétisable car le second paramètre de la fonction `shift_left` est bien de type `integer`.

o) `sig_3 <= sin( real( to_integer( sig_2 ) ) );`

Énoncé non synthétisable car la fonction sinus ayant en paramètre un signal ne l'est pas.

p) `sig_3 <= to_unsigned( integer( sin( 3.14 ) * 2.0**8 ), 8 );`

Énoncé synthétisable. Nous avons ici l'initialisation d'un signal à une constante dont la valeur est définie par la fonction sinus.

**Question 2. (4 points)**

Considérez le code VHDL suivant, décrivant l'entité `parite_paire`, et le banc d'essai qui lui est associé. L'entité `parite_paire` prend en entrée un vecteur de bits et produit un signal de parité tel que celui utilisé dans les systèmes de communication pour la détection et la correction d'erreurs.

Donnez les valeurs prises par la sortie dans l'exécution du banc d'essai sur un temps de simulation de 0.1  $\mu$ s. Le temps de simulation débute au temps 0 s. On supposera que la réponse du circuit est instantanée (pas de délai de propagation des signaux d'entrée à la sortie).

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity parite_paire is
  port (
    din      : in std_logic_vector(7 downto 0);
    parite   : out std_logic
  );
end parite_paire;

architecture arch of parite_paire is
begin

  process( din ) is

    variable par : std_logic;

  begin

    par := din( 7 );

    for k in 6 downto 0 loop

      if din(k) = '1' then
        par := not( par );
      end if;

    end loop;

    parite <= par;

  end process;

end arch;
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity parite_paire_tb is
end parite_paire_tb;

architecture behavior of parite_paire_tb is
  component parite_paire
    port( din : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          parite : out  std_logic );
  end component;
  signal din : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
  signal parite : std_logic;

begin

  uut: parite_paire port map (din => din, parite => parite);

  stim_proc: process
  begin

    wait for 10 ns;
    din <= "10101011";
    wait for 10 ns;
    din <= "01011011";
    wait for 10 ns;
    din <= "10100001";
    wait for 10 ns;
    din <= "00110110";
  end process;

end;

```


### Solution :

Le signal parite vaut 1 si le nombre bits valant 1 dans din est impair ; autrement, parite vaut 0. Le tableau qui suit donne les intervalles de temps, la valeur de din correspondante et la valeur de parite qui lui est associée.

Intervalle de temps	din	parite
0 – 10 ns	"00000000"	'0'
10 ns – 20 ns	"10101011"	'1'
20 ns – 30 ns	"01011011"	'1'
30 ns – 40 ns	"10100001"	'1'
40 ns – 50 ns	"00111110"	'0'
50 ns – 60 ns	"10101011"	'1'
60 ns – 70 ns	"01011011"	'1'
70 ns – 80 ns	"10100001"	'1'
80 ns – 90 ns	"00110110"	'0'
90 ns – 100 ns	"10101011"	'1'

**Question 3. (4 points)**

 - a) Donnez en VHDL une description possible du circuit suivant. L'entité prend en entrée le signal d'horloge `clk`, un signal de réinitialisation `rst` (non représenté sur le schéma) et produit en sortie le bit `dout`. L'initialisation doit être synchrone et mettre les bascules à l'état "0011".



Solution possible:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity lfsr4bits is
  port(
    clk   : in  std_logic;
    rst   : in  std_logic;
    dout  : out std_logic
  );
end lfsr4bits;

architecture arch of lfsr4bits is
begin
  process( clk )
    variable reg : std_logic_vector(3 downto 0) := "0011";
  begin
    if ( rising_edge( clk ) ) then
      if ( rst = '1' ) then
        reg := "0011";
      else
        reg := (reg(1) xor reg(0)) & reg(3 downto 1);
      end if;
    end if;
    dout <= reg(0);
  end process;
end arch;
```

- b) À partir de l'état initial, donnez les 16 premières valeurs de la sortie `dout`.

'1', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '1', '1', '0', '1', '0', '1', '1', '1'

**Question 4. (4 points)**

- a) Le code suivant comporte un certain nombre d'erreurs. La personne qui l'a écrit avait pour intention de décrire une machine de Moore classique. Rapportez quatre erreurs que vous constatez en justifiant clairement vos réponses. Identifiez les erreurs que vous rapportez en indiquant le ou les numéros de ligne de code qui leurs sont associés.

Attention, seules vos quatre premières réponses sont prises en compte !

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mauvaiscodeur is
5      port (
6          reset : in std_logic;
7          clk : in std_logic;
8          a : in std_logic;
9          b : in std_logic;
10         c : out STD_LOGIC;
11     );
12 end mauvaiscodeur;
13
14 architecture arch of mauvaiscodeur is
15
16     type etats is (etat_A, etat_B, etat_C, etat_D);
17     signal etat_present : etat;
18     signal etat_prochain : etat;
19
20     begin
21
22         process(clk, reset) is
23         begin
24             if reset = '0' then
25                 etat_present <= etat_A;
26             end if;
27
28             if rising_edge(clk) then
29                 etat_present <= etat_prochain;
30             end if;
31
32         end process;
33
34         process(etat_present, a)
35         begin
36
37             if( etat_present = etat_A ) then
38                 if( a = '1' ) then
39                     etat_prochain <= etat_B;
40                 elsif( b = '1' ) then
41                     etat_prochain <= etat_C;
42                 end if;
43             elsif( etat_present = etat_B ) then
44                 etat_prochain <= etat_D;
45             else
46                 etat_prochain <= etat_A;
47             end if;
48
49         end process;
```

```

50
51     process(etat_present)
52     begin
53         if( etat_present = etat_A ) then
54             c <= '0';
55         end if;
56     end process;
57
58     end arch;

```

### Solution :

- Ligne 10 :

```
10         c : out STD_LOGIC;
```

Le point-virgule final est de trop.

- Lignes 26-28 :

```
26         end if;
27
28         if rising_edge(clk) then

```

Le bloc de IF de l'initialisation doit être lié à celui du front montant de l'horloge.

- Lignes 34 :

```
34     process(etat_present, a)
```

La liste de sensibilité est incomplète — il manque l'entrée b.

- Lignes 38-42 :

```
38         if( a = '1' ) then
39             etat_prochain <= etat_B;
40         elsif( b = '1' ) then
41             etat_prochain <= etat_C;
42         end if;

```

Tous les cas ne sont pas couverts ce qui cause l'introduction d'un loquet indésirable.

- Lignes 53-55 :

```
53         if( etat_present = etat_A ) then
54             c <= '0';
55         end if;

```

Tous les cas ne sont pas couverts ce qui cause l'introduction d'un loquet indésirable.



**Question 5. (4 points)**

Considérez le code VHDL ci-après. Montrez, sur le diagramme qui suit un résultat possible de la synthèse et de l'implémentation de ce code sur un FPGA Virtex II Pro. Indiquez directement sur le dessin où chaque signal se situe ainsi que les interconnexions entre les blocs. Indiquez dans les tables de vérité fournies le contenu de chacune des tables de conversion que vous utilisez.

Remettez les deux feuilles dans votre cahier d'examen.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity compte_2bits is
  port (
    clk : in std_logic;
    en : in std_logic;
    up : in std_logic;
    so : out std_logic
  );
end compte_2bits;

architecture arch of compte_2bits is

  signal c : unsigned(1 downto 0) := "00";

begin

  process( clk ) is
  begin

    if ( rising_edge( clk ) ) then
      if ( en = '1' ) then
        if ( up = '1' ) then
          c <= c + 1;
        else
          c <= c - 1;
        end if;
      end if;
    end if;

  end process;

  process( c ) is
  begin


    if ( c = "11" ) then
      so <= '1';
    else
      so <= '0';
    end if;

  end process;

end arch;
```

Annotez cette page et remettez-la avec votre cahier d'examen

Nom : \_\_\_\_\_ Matricule : \_\_\_\_\_

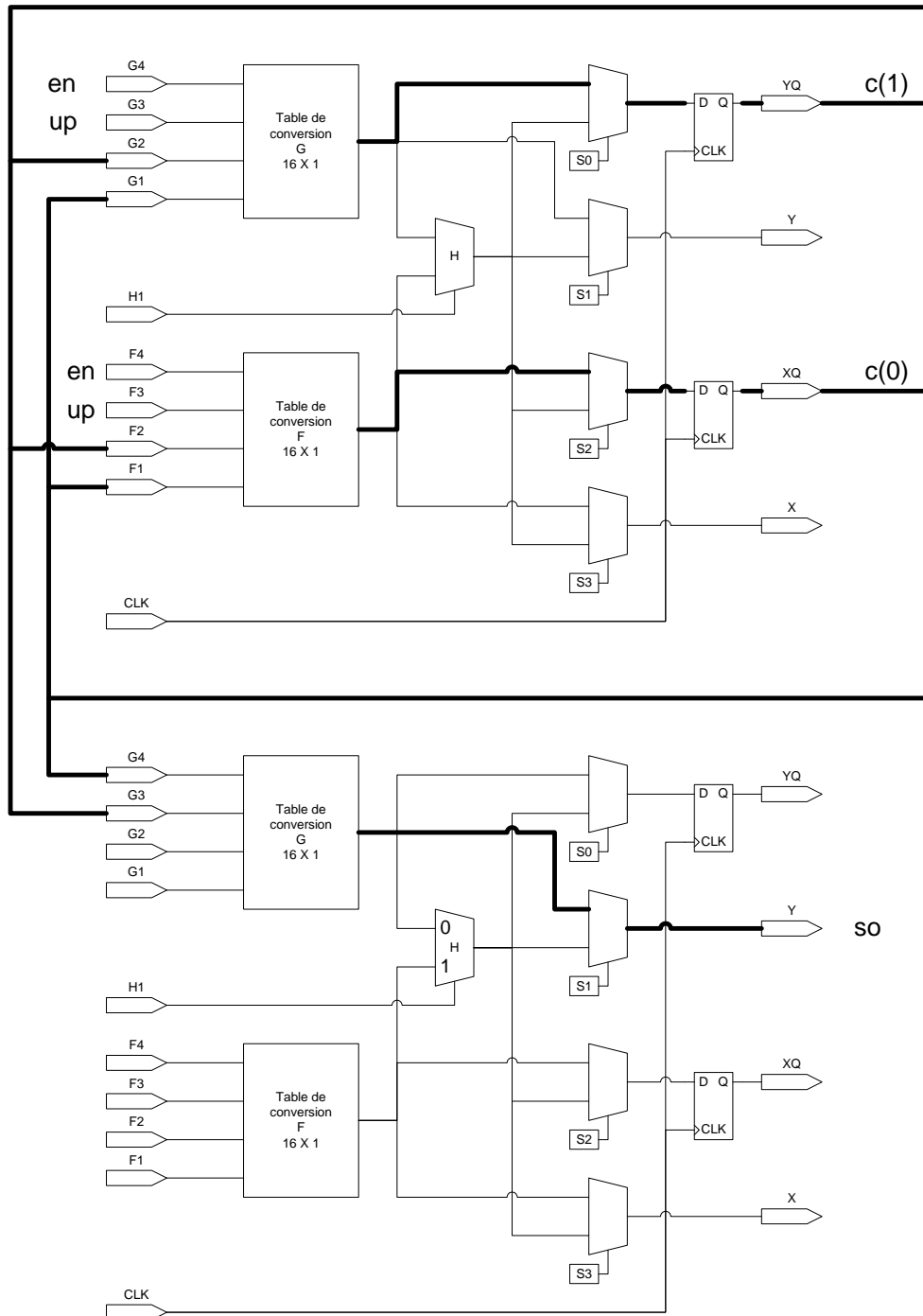

Le signal d'initialisation (rst) est directement connecté aux bascules. Le signal de charge (en) aurait pu l'être aussi.

Annotez cette page et remettez-la avec votre cahier d'examen

Nom : \_\_\_\_\_ Matricule : \_\_\_\_\_

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th><b>G4 (en)</b></th> <th><b>G3 (up)</b></th> <th><b>G2 (c1)</b></th> <th><b>G1 (c0)</b></th> <th><b>G (c1)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	<b>G4 (en)</b>	<b>G3 (up)</b>	<b>G2 (c1)</b>	<b>G1 (c0)</b>	<b>G (c1)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th><b>F4 (en)</b></th> <th><b>F3 (up)</b></th> <th><b>F2 (c1)</b></th> <th><b>F1 (c0)</b></th> <th><b>F (c1)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	<b>F4 (en)</b>	<b>F3 (up)</b>	<b>F2 (c1)</b>	<b>F1 (c0)</b>	<b>F (c1)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
<b>G4 (en)</b>	<b>G3 (up)</b>	<b>G2 (c1)</b>	<b>G1 (c0)</b>	<b>G (c1)</b>																																																																																																																																																																							
0	0	0	0	0																																																																																																																																																																							
0	0	0	1	0																																																																																																																																																																							
0	0	1	0	1																																																																																																																																																																							
0	0	1	1	1																																																																																																																																																																							
0	1	0	0	0																																																																																																																																																																							
0	1	0	1	0																																																																																																																																																																							
0	1	1	0	1																																																																																																																																																																							
0	1	1	1	1																																																																																																																																																																							
1	0	0	0	1																																																																																																																																																																							
1	0	0	1	0																																																																																																																																																																							
1	0	1	0	0																																																																																																																																																																							
1	0	1	1	1																																																																																																																																																																							
1	1	0	0	0																																																																																																																																																																							
1	1	0	1	1																																																																																																																																																																							
1	1	1	0	1																																																																																																																																																																							
1	1	1	1	0																																																																																																																																																																							
<b>F4 (en)</b>	<b>F3 (up)</b>	<b>F2 (c1)</b>	<b>F1 (c0)</b>	<b>F (c1)</b>																																																																																																																																																																							
0	0	0	0	0																																																																																																																																																																							
0	0	0	1	1																																																																																																																																																																							
0	0	1	0	0																																																																																																																																																																							
0	0	1	1	1																																																																																																																																																																							
0	1	0	0	0																																																																																																																																																																							
0	1	0	1	1																																																																																																																																																																							
0	1	1	0	0																																																																																																																																																																							
0	1	1	1	1																																																																																																																																																																							
1	0	0	0	1																																																																																																																																																																							
1	0	0	1	0																																																																																																																																																																							
1	0	1	0	1																																																																																																																																																																							
1	0	1	1	0																																																																																																																																																																							
1	1	0	0	1																																																																																																																																																																							
1	1	0	1	0																																																																																																																																																																							
1	1	1	0	1																																																																																																																																																																							
1	1	1	1	0																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th><b>G4 (c0)</b></th> <th><b>G3 (c1)</b></th> <th><b>G2 (nc)</b></th> <th><b>G1 (nc)</b></th> <th><b>G (so)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	<b>G4 (c0)</b>	<b>G3 (c1)</b>	<b>G2 (nc)</b>	<b>G1 (nc)</b>	<b>G (so)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th><b>F4 ( )</b></th> <th><b>F3 ( )</b></th> <th><b>F2 ( )</b></th> <th><b>F1 ( )</b></th> <th><b>F ( )</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>F4 ( )</b>	<b>F3 ( )</b>	<b>F2 ( )</b>	<b>F1 ( )</b>	<b>F ( )</b>	0	0	0	0		0	0	0	1		0	0	1	0		0	0	1	1		0	1	0	0		0	1	0	1		0	1	1	0		0	1	1	1		1	0	0	0		1	0	0	1		1	0	1	0		1	0	1	1		1	1	0	0		1	1	0	1		1	1	1	0		1	1	1	1	
<b>G4 (c0)</b>	<b>G3 (c1)</b>	<b>G2 (nc)</b>	<b>G1 (nc)</b>	<b>G (so)</b>																																																																																																																																																																							
0	0	0	0	0																																																																																																																																																																							
0	0	0	1	0																																																																																																																																																																							
0	0	1	0	0																																																																																																																																																																							
0	0	1	1	0																																																																																																																																																																							
0	1	0	0	0																																																																																																																																																																							
0	1	0	1	0																																																																																																																																																																							
0	1	1	0	0																																																																																																																																																																							
0	1	1	1	0																																																																																																																																																																							
1	0	0	0	0																																																																																																																																																																							
1	0	0	1	0																																																																																																																																																																							
1	0	1	0	0																																																																																																																																																																							
1	0	1	1	0																																																																																																																																																																							
1	1	0	0	1																																																																																																																																																																							
1	1	0	1	1																																																																																																																																																																							
1	1	1	0	1																																																																																																																																																																							
1	1	1	1	1																																																																																																																																																																							
<b>F4 ( )</b>	<b>F3 ( )</b>	<b>F2 ( )</b>	<b>F1 ( )</b>	<b>F ( )</b>																																																																																																																																																																							
0	0	0	0																																																																																																																																																																								
0	0	0	1																																																																																																																																																																								
0	0	1	0																																																																																																																																																																								
0	0	1	1																																																																																																																																																																								
0	1	0	0																																																																																																																																																																								
0	1	0	1																																																																																																																																																																								
0	1	1	0																																																																																																																																																																								
0	1	1	1																																																																																																																																																																								
1	0	0	0																																																																																																																																																																								
1	0	0	1																																																																																																																																																																								
1	0	1	0																																																																																																																																																																								
1	0	1	1																																																																																																																																																																								
1	1	0	0																																																																																																																																																																								
1	1	0	1																																																																																																																																																																								
1	1	1	0																																																																																																																																																																								
1	1	1	1																																																																																																																																																																								