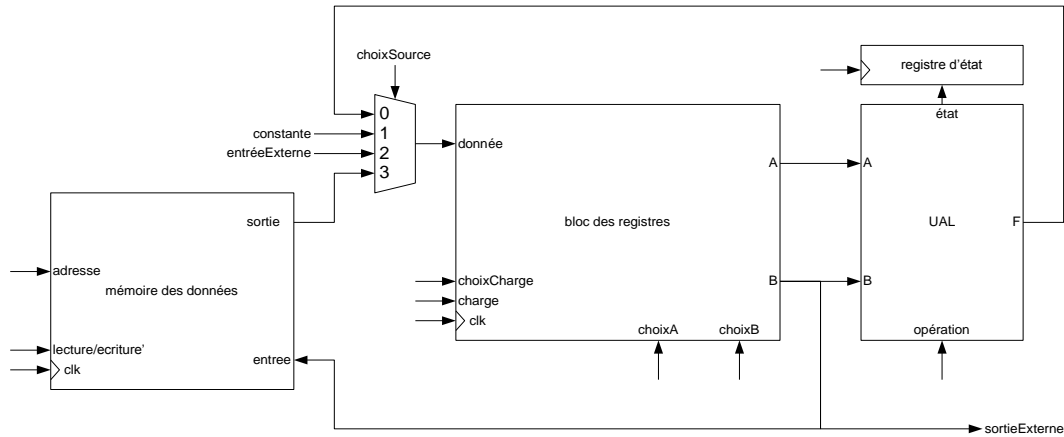


**Question 1. (3 points)**

- a. Considérez le processeur d'usage général présenté dans les notes de cours. L'architecture de son chemin de données est illustrée à la Figure 1. Les codes VHDL donnés à la Figure 2 rappellent le fonctionnement de l'ALU et de la mémoire.



**Figure 1**

```

-- dans la partie déclarative de l'arch
signal F : signed(Wd - 1 downto 0);
signal Z : std_logic;
signal N : std_logic;
signal op : integer range 0 to 7;

-- dans le corps de l'architecture
process(A, B, op)
begin
  case op is
    when 0 => F <= A + B;
    when 1 => F <= A - B;
    when 2 => F <= shift_right(A, 1);
    when 3 => F <= shift_left(A, 1);
    when 4 => F <= not(A);
    when 5 => F <= A and B;
    when 6 => F <= A or B;
    when 7 => F <= A;
    when others => F <= (others =>
  end case;
end process;

-- dans la partie déclarative de l'architecture mémoire
type memoireDonnees_type is array(0 to 2 ** Md - 1) of signed(Wd - 1 downto 0);
signal memoireDonnees : memoireDonnees_type;
signal sortieMemoireDonnees : signed(Wd - 1 downto 0);
signal adresseMemoireDonnees : integer range 0 to 2 ** Md - 1;
signal lectureEcritureN : std_logic;

-- dans le corps de l'architecture
-- mémoire des données
process (CLK)
begin
  if rising_edge(CLK) then
    if lectureEcritureN = '0' then
      memoireDonnees(adresseMemoireDonnees) <= entreeMemoireDonnees;
    end if;
  end if;
end process;

sortieMemoireDonnees <= memoireDonnees(adresseMemoireDonnees);


```

**Figure 2**

- a. Complétez la table suivante, en donnant les valeurs des signaux de contrôle pour l'ensemble d'instructions indiquées dans la première colonne.

Instruction	choixSource	choixCharge	charge	choixA	choixB	opération	Lecture/Ecriture
R0 ← R2	0	0	1	2	-	7	0
R2 ← R1 + R4	0	2	1	1	4	0	0
M[25] ← R1	-	-	0	-	0	-	1
R3 ← M[50]	3	3	1	-	-	-	0
R2 ← R2 ou R1	0	2	1	2	1	6	0


- b. Complétez la Figure 1 en ajoutant l'architecture de l'unité de contrôle du processeur considéré. Considérez une architecture de type Harvard.

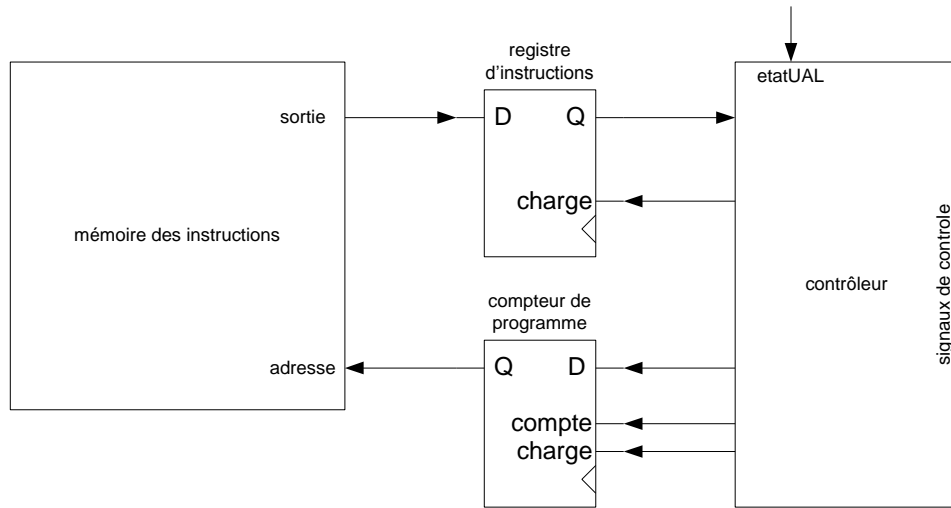

**Question 2. (6 points)**

Considérez le circuit représenté à la Figure 3. Les bascules ont un temps de préparation de 1 ns, un temps de maintien de 0.5 ns et un délai de propagation de 2 ns. Négligez les délais des interconnexions.

- Identifiez le chemin critique et déterminez la fréquence maximale d'horloge.
- Déterminez la marge libre de préparation de chaque chemin.
- Ajoutez un niveau de pipeline et donnez la fréquence maximale d'horloge résultante.
- Quel est l'effet d'avoir un déphasage d'horloge égal à 1 ns sur le circuit sans pipeline?

 

**Figure 3**

- A-D.  $T = 2 + 4 + 3 + 6 + 1 = 16$ ,  $f = 1/T$
- A-D = 0  
B-D = 4  
C-D = 1  
B-E = 7  
C-E = 4  
D-A = 12
- On ajoute des registres après la porte OU du chemin critique.  $T = 2 + 4 + 3 + 1 = 10$ ,  $f = 1/T$
- Il faut respecter l'équation suivante :  $T \geq t_d + t_{comb} + t_{prop} + t_{su} - t_{CS}$

**Question 3. (3.5 points)**

Considérez le code suivant pour réaliser un circuit effectuant un tri sur quatre nombres en entrées : a, b, c et d. Ainsi, si  $(a, b, c, d) = (6, 4, 2, 8)$ , les sorties devraient être affectées après 5 cycles d'horloge, de sorte que  $(x, y, z, w) = (2, 4, 6, 8)$ .

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity trieuse is
  generic(
    width : positive := 18
  );
  port(
    clk : in std_logic;
    a, b, c, d : in unsigned(width-1 downto 0);
    x, y, z, w : out unsigned(width-1 downto 0)
  );
end trieuse;

architecture arch of trieuse is

  type aunsigned is array (0 to 3) of unsigned(width-1 downto 0);
  type a_unsigned is array(0 to 4) of aunsigned;
  signal aus : a_unsigned;

begin

  process( clk ) is
  begin
    if ( rising_edge( clk ) ) then
      for i in 0 to 1 loop
        for j in 0 to 1 loop
          if( aus( 2*i )( 2*j ) > aus( 2*i )( 2*j+1 ) ) then
            aus( 2*i+1 )( 2*j ) <= aus( 2*i )( 2*j+1 );
            aus( 2*i+1 )( 2*j+1 ) <= aus( 2*i )( 2*j );
          else
            aus( 2*i+1 )( 2*j ) <= aus( 2*i )( 2*j );
            aus( 2*i+1 )( 2*j+1 ) <= aus( 2*i )( 2*j+1 );
          end if;
        end loop;

        aus( 2*i+2 )( 0 ) <= aus( 2*i+1 )( 0 );
        aus( 2*i+2 )( 3 ) <= aus( 2*i+1 )( 3 );

        if( aus( 2*i+1 )( 1 ) > aus( 2*i+1 )( 2 ) ) then
          aus( 2*i+2 )( 1 ) <= aus( 2*i+1 )( 2 );
          aus( 2*i+2 )( 2 ) <= aus( 2*i+1 )( 1 );
        else
          aus( 2*i+2 )( 1 ) <= aus( 2*i+1 )( 1 );
          aus( 2*i+2 )( 2 ) <= aus( 2*i+1 )( 2 );
        end if;
      end loop;

      aus( 0 ) <= (a, b, c, d);
    end if;
  end process;

  (x, y, z, w) <= aus( 4 );

end arch;

```

- a. Quel est le nombre de vecteurs de test nécessaire pour effectuer un test exhaustif de l'entité `trieuse` ? Justifiez votre réponse par un calcul.

Comme il y a 4 entrées et que chaque entrée possède `width` bits, il faudrait donc  $2^{4width}$  vecteurs de test pour effectuer un test exhaustif. Dans le cas où `width = 18`, cela revient à  $2^{72}$  vecteurs de test.

- b. Votre collègue vous fournit le banc d'essai suivant qu'il affirme avoir utilisé pour s'assurer du bon fonctionnement de son circuit `trieuse`.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity trieuse tb is
  generic(width : positive := 4);
end trieuse_tb;

architecture tb of trieuse_tb is

  component trieuse is
    generic(
      width : positive := 18
    );
    port(
      clk   : in std_logic;
      a, b, c, d : in unsigned(width-1 downto 0);
      x, y, z, w : out unsigned(width-1 downto 0)
    );
  end component;

  signal clk   : std_logic := '1';
  signal rst   : std_logic := '1';

  type aunsigned is array (0 to 3) of unsigned(width-1 downto 0);
  type tb_a_unsigned is array(0 to 7) of aunsigned;
  constant aus : tb_a_unsigned :=
    [(x"2", x"4", x"6", x"8"), (x"2", x"4", x"8", x"6"), (x"2", x"6", x"4", x"8"),
     (x"2", x"6", x"8", x"4"), (x"2", x"8", x"4", x"6"), (x"2", x"8", x"6", x"4"),
     (x"4", x"2", x"6", x"8"), (x"4", x"2", x"8", x"6")];

  signal entrees, sorties : aunsigned;
  signal a, b, c, d, x, y, z, w : unsigned(width-1 downto 0);

begin

  dut : trieuse generic map(width) port map(clk, a, b, c, d, x, y, z, w);

  rst <= '1' after 0 ns, '0' after 15 ns;
  clk <= not( clk ) after 5 ns;

  (a, b, c, d) <= entrees;
  sorties <= (x, y, z, w);

  process( clk ) is
    variable i : integer := 0;
  begin
    if( rst = '1' ) then
      entrees <= (x"0", x"0", x"0", x"0");
      i := 0;
    elsif( falling_edge( clk ) ) then
      if ( i >= 5 ) then
        assert ( sorties = (x"2", x"4", x"6", x"8") )
          report "Erreur sur les entrees" severity error;
        end if;

        if ( i < 8 ) then
          entrees <= aus( i );
          i := i + 1;

          elsif( i = 13 ) then
            report "Fin de simulation simulation" severity failure;
          else
            i := i + 1;
          end if;
        end if;
      end process;
    end tb;
  
```

Ce banc d'essai vous assure-t-il hors de tout doute du bon fonctionnement du circuit ? Justifiez clairement votre réponse.

Non, car même si l'on admet que classe\_i-1  $\equiv$  2 ; classe\_i-2  $\equiv$  4 ; classe\_i-3  $\equiv$  6 ; classe\_i-4  $\equiv$  8, ceci n'est même pas un test faible.

- c. Donnez en pourcentage la couverture de branchements obtenue en appliquant ce banc d'essai. Justifiez votre réponse par un calcul.

8 sur 64  $\Rightarrow$  12.5 %

#### Question 4. (4 points)

- a. Donnez trois (3) exemples pour lequel un code VHDL n'est pas synthétisable (l'écriture des codes n'est pas obligatoire – expliquez surtout les caractéristiques des codes).

Patron de code non respecté, boucles bornes non finies, clock en équation logique

- b. Quels sont les objectifs du processus de placement ?

Slide 53, chapitre flot de conception

- c. Quels sont les objectifs du processus de routage ?

Slide 56, chapitre flot de conception

- d. Donnez la liste des événements, telle quelle pourrait être dressée par un simulateur qui exécuterait le code suivant:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity entity1 is
    port (
        X : in std_logic;
        Y : in std_logic;
        Z : in std_logic;
        A : out std_logic;
        B : out std_logic
    );
end entity1;

architecture arch1 of entity1 is
    signal T1 : std_logic;
    signal T2 : std_logic;

begin
    A <= T1 and X;
    B <= T1 or T2;
    T1 <= X xor Y;
    T2 <= X or Y;

end arch1;

end flotdonnees2;

```

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity entity1TBsimple is
end entity1TBsimple;


architecture archTB of entity1TBsimple is
    signal X, Y, Z, A, B : std_logic;
begin
    UUT : entity entity1(arch1)
        port map (X, Y, Z, A, B);
    X <= '0' after 0 ns;
    Y <= '0' after 0 ns, '1' after 10 ns;
    Z <= '0' after 0 ns;
end archTB;

```

- À  $t = 0 + 0 \Delta$ , initialisation de la simulation (tout à 'U')
- À  $t = 0 + 1 \Delta$ , assignation de 0 à XYZ
- À  $t = 0 + 2 \Delta$ , A, T1 et T2 prennent leur valeur
- À  $t = 0 + 3 \Delta$ , B prend sa valeur
- À  $t = 10 \text{ ns} + 0 \Delta$ , assignation de 1 à Y
- À  $t = 10 \text{ ns} + 1 \Delta$ , T1 et T2 prennent leurs nouvelles valeurs
- À  $t = 10 \text{ ns} + 2 \Delta$ , B prend sa nouvelle valeur

### Question 5. (3.5 points)

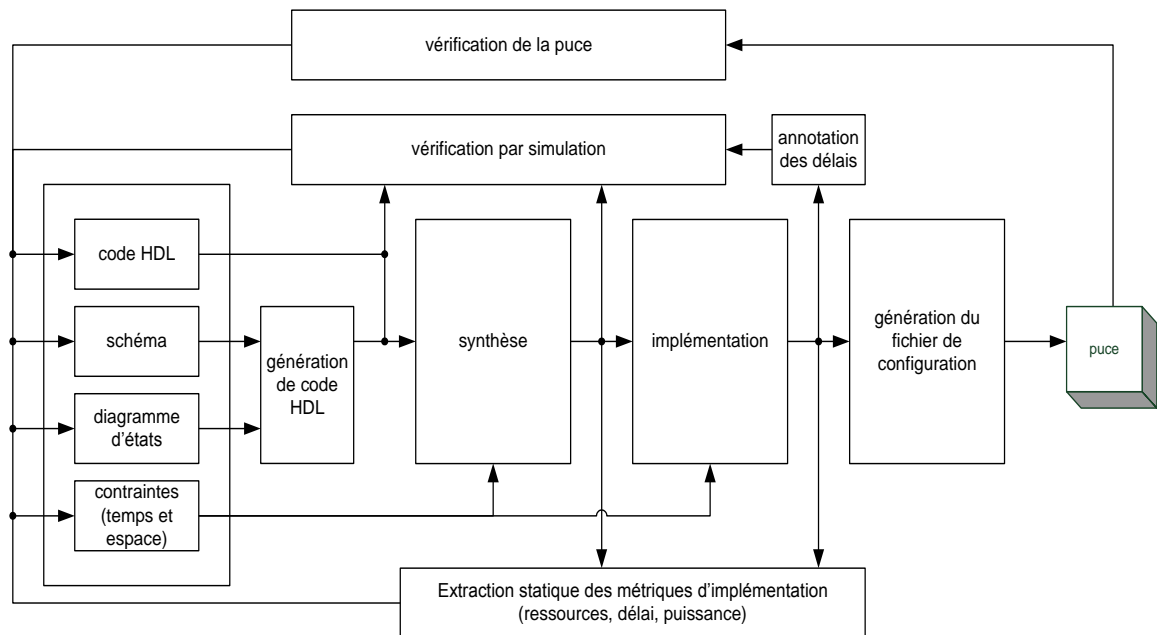1. Donnez le chemin du flot de conception des circuits numériques discutés en classe.



2. Expliquez en 2-3 lignes la démarche pour le changement de la tâche d'un processeur à usage spécifique. Donnez également cette démarche dans le cas d'un processeur à usage général.

Processeur à usage spécifique – modification du chemin de données et de contrôle.

Processeur à usage général – le chemin de données et le chemin de contrôle sont fixes. Les séquenceurs des signaux de contrôle sont modifiés.

3. Discutez l'exploitation de l'architecture pipeline dans le cas des FPGA.

Cette architecture est avantageuse, les ressources nécessaires sont déjà disponibles dans le cas des FPGA.