

INF3500 : Conception et réalisation de systèmes numériques

Examen intra #2 – 14 mars 2017

Durée: 1 heure.

Documentation: Une feuille recto verso 8.5"×11" ou A4 permise.

Pondération: 10%.

Calculatrice: Programmable permise.

Directives particulières:

- Ordinateurs interdits. Appareils mobiles interdits.
- Répondre à toutes les questions, la valeur de chaque question est indiquée.
- Répondre sur le questionnaire et le remettre.
- Ne posez pas de questions. En cas de doute sur le sens d'une question, énoncez clairement toute supposition que vous faites.


Question 1. (1 point) Considérez le code VHDL suivant. Donnez un schéma de portes logiques et d'éléments à mémoire correspondant.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity cctsequentielex5 is
  port (
    clk, reset : in STD_LOGIC;
    X, Y : in STD_LOGIC;
    S1, S2 : out STD_LOGIC
  );
end cctsequentielex5;

architecture arch of cctsequentielex5 is
  signal Q1, Q2 : std_logic;
begin
  process(CLK, reset) is
  begin
    if (reset = '0') then
      Q1 <= '0';
      Q2 <= '0';
    elsif (rising_edge(CLK)) then
      Q1 <= X and Q2;
      Q2 <= Q1 or Y;
    end if;
  end process;

   process(Q1, Q2) is
  begin
    S1 <= Q1 or Q2;
    S2 <= Q1 and Q2;
  end process;
end arch;
```



(Utilisez le verso si nécessaire)

Question 2. (3 points)

L'exponentiation modulaire est une fonction très utile en cryptographie. Elle est définie par $R = B^E \bmod M$. Par exemple, pour $B, E, M = \{5, 3, 32\}$, on a $R = 125 \bmod 32 = 29$. L'exponentiation modulaire est difficile à calculer directement pour de grands nombres (par exemple, quand B, E et M sont exprimés avec 512 bits ou plus). Il existe par contre un algorithme itératif qui permet d'obtenir la réponse en e cycles d'horloge, où e est le nombre de bits de E . On peut décrire cet algorithme avec les micro-opérations suivantes.

init : $R \leftarrow 1, B \leftarrow B_0, E \leftarrow E_0, M \leftarrow M_0, \text{fini} \leftarrow 0;$ init' ET $E \bmod 2 = 1$: $R \leftarrow (R \times B) \bmod M;$ init' : $B \leftarrow (B \times B) \bmod M;$	init' : $E \leftarrow E \gg 1;$ init' ET $E = 0$: $\text{fini} \leftarrow 1$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Donnez le diagramme d'un chemin des données correspondant à ces micro-opérations. Supposez que R, B et E sont exprimés avec W bits, que $M = 2^W$, que B_0, E_0 et M_0 sont les valeurs entrées du système, et que init est un signal de contrôle pour démarrer les calculs.

(utilisez le verso si nécessaire)

Question 3. (4 points)

Considérez le code VHDL et le modèle de FPGA suivants.

a. (1.5 points) Montrez, sur le modèle du FPGA, un résultat possible de la synthèse et de l'implémentation de ce code. Indiquez directement sur le dessin où les signaux et ports de sortie se situent ainsi que les interconnexions entre les blocs. Les interconnexions peuvent contourner les blocs. Indiquez quand une bascule doit être utilisée. Indiquez par une équation la fonction logique réalisée par chaque LUT que vous utilisez. Respectez l'assignation donnée pour les ports d'entrée.

<pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity module10 is port (clk, A, B, C, D, E: in std_logic; X, Y, Z: out std_logic); end module10; architecture arch of module10 is signal F, G, H : std_logic; begin X <= not(A and B and E); Y <= G xor H; </pre>	<pre> process(clk) is begin if rising_edge(CLK) then F <= A and B and C and D; G <= F xor E; H <= B or C or D; end if; end process; process(A, B, C) begin if A = '1' then Z <= B or C; else Z <= B and C; end if; end process; end arch; </pre>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

