

INF3500 : Conception et réalisation de systèmes numériques

Examen intra #1 – 26 septembre 2019

Durée: 1 heure.

Documentation: Une feuille recto verso 8.5”×11” ou A4 permise.

Pondération: 10%.

Calculatrice: Programmable permise.

Directives particulières:

- Ordinateurs interdits. Appareils mobiles interdits.
- Répondre à toutes les questions, la valeur de chaque question est indiquée.
- Répondre sur le questionnaire et le remettre.
- Ne posez pas de questions. En cas de doute sur le sens d’une question, énoncez clairement vos suppositions.



Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Total	

Question 1. (2 points)

Faites la conception d’un circuit combinatoire qui prend en entrée un nombre binaire A exprimé sur 4 bits $A_3A_2A_1A_0$ et qui mène un afficheur à 7 segments D6, D5, ... D0 pour afficher la représentation du nombre dans l’intervalle [0, 9]. Pour les autres valeurs du nombre, l’afficheur doit être éteint. Chaque segment D_k s’allume quand il reçoit un ‘1’ logique. On veut avoir les représentations suivantes pour les 10 chiffres:



Implémentez votre circuit sur la ROM donnée ici. Respectez les entrées et sorties indiquées.

 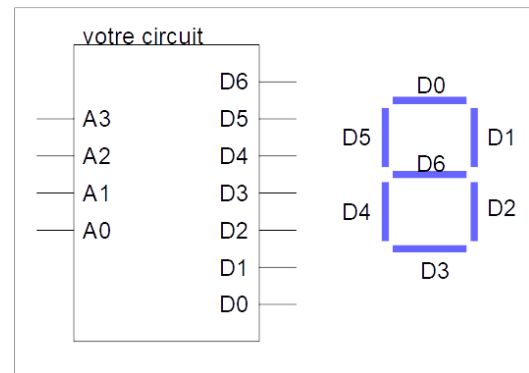

Question 2. (2 points)

Considérez le module VHDL suivant qui décrit un multiplexeur 2:1.

a. Complétez la table de vérité donnée.

b. Implémentez le module avec un circuit CMOS en utilisant le moins de transistors possible. Les entrées ne sont disponibles qu'en forme non complémentée.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;


entity mux21 is
  port(
    a, b, c: in std_logic;
    F : out std_logic
  );
end mux21;
```

```
architecture flotDeDonnees of mux21 is
begin
  process(a, b, c) is
  begin
    if c = '0' then
      F <= a;
    else
      F <= b;
    end if;
  end process;
end flotDeDonnees;
```

a	b	c	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

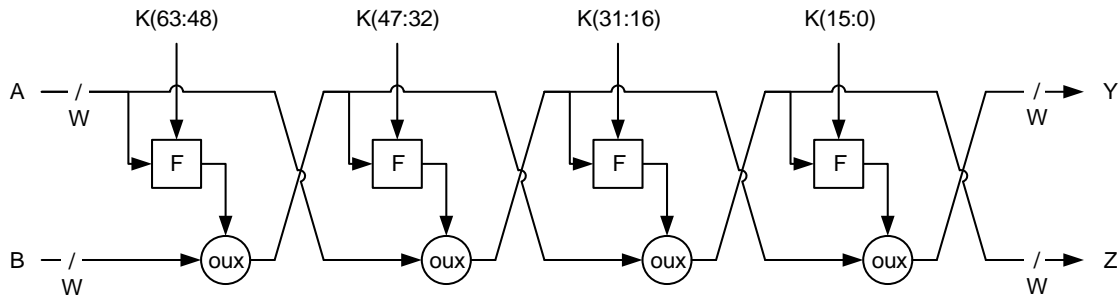Question 4. (3 points)


Le diagramme suivant illustre un réseau de Feistel à quatre étages. Le réseau de Feistel est utilisé par plusieurs algorithmes cryptographiques, dont DES, Blowfish et RC5, pour lesquels il diffère principalement dans le nombre d'étages et dans la nature de la fonction F. Le message à chiffrer est décomposé en un flux de nombres non signés appliqués aux entrées A et B du réseau, et les sorties Y et Z sont le message chiffré. À chaque étage, la fonction F applique une opération au signal du haut avec une portion de la clé secrète K. On effectue ensuite un ou-exclusif bit à bit avec le signal du bas. À la fin de l'étage, les signaux du haut et du bas sont interchangeés.



Pour cette question, supposez que la fonction F consiste à appliquer une rotation de l'entrée de 1 bit vers la droite (`ror 1` en VHDL) puis à effectuer l'opération ou-exclusif bit à bit avec la clé K_i exprimée sur 16 bits.

Considérez la déclaration d'entité suivante pour le diagramme du réseau de Feistel. Donnez une architecture en VHDL synthétisable correspondant à cette entité et au diagramme.

 Pour un maximum de 2 points, donnez une architecture qui fonctionne pour le cas $N = 4$ étages. Pour un maximum de 3 points, donnez une architecture qui fonctionne pour un nombre arbitraire d'étages $N > 4$.




```
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity feistelcomb is
  generic (
    W : positive := 16; -- largeur des mots
    N : positive := 4 -- nombre d'étages
  );
  port (
    A, B : in unsigned(W - 1 downto 0);
    K : in unsigned(N * W - 1 downto 0);
    Y, Z : out unsigned(W - 1 downto 0)
  );
end feistelcomb;
```


Solutions

#1 PROM

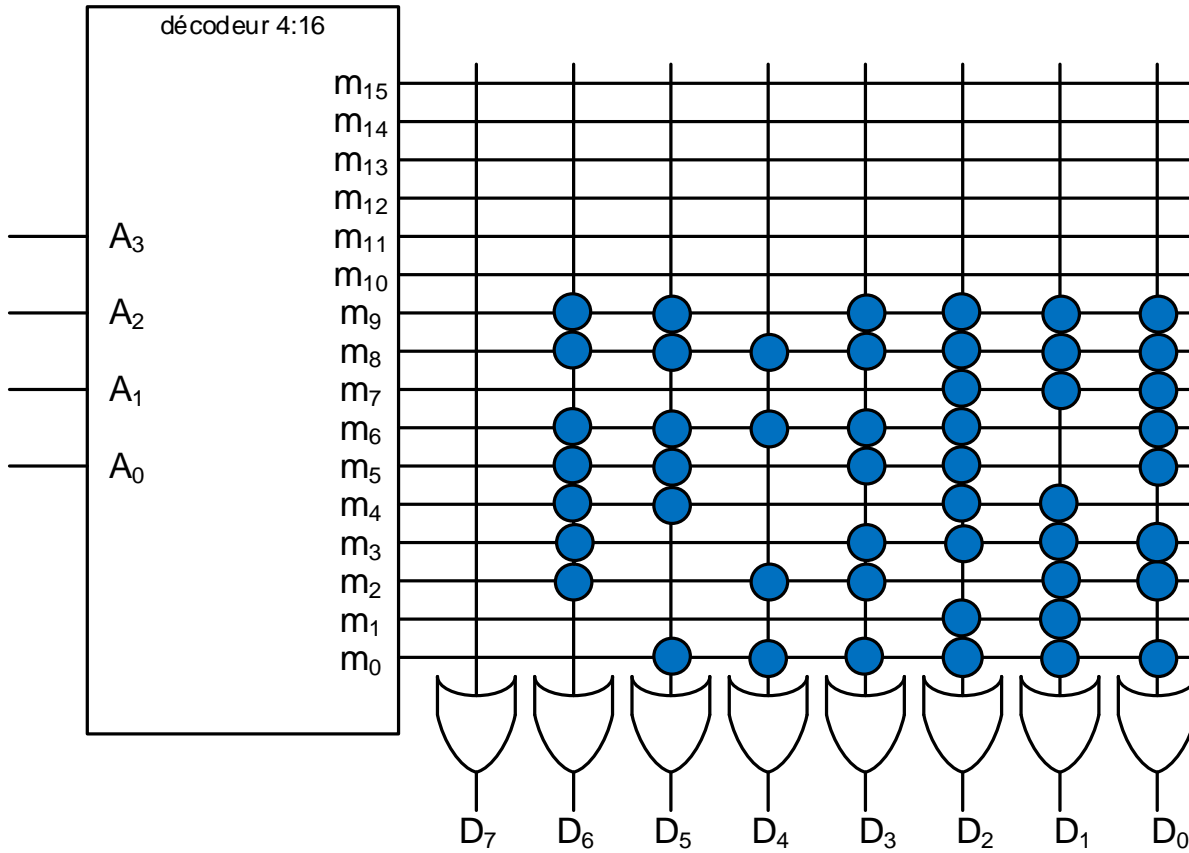

#2 Circuit CMOS


Table de vérité :

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Il y a plusieurs solutions.


Solution 1 avec 12 transistorsÉquation : $F = ac' + bc$

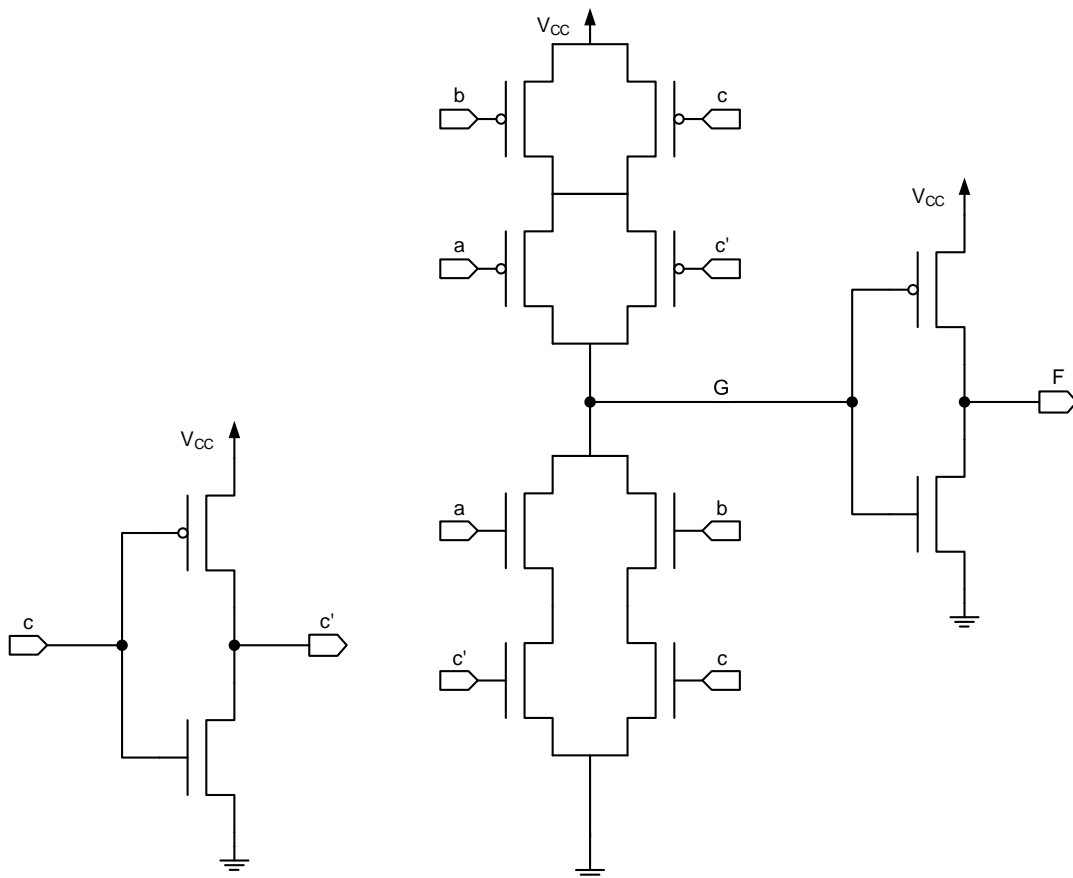On construit le circuit CMOS pour $G = F'$, puis on inverse cette fonction. L'avantage c'est qu'on n'a besoin que de deux inverseurs : un pour l'entrée c et un pour la sortie.




Solution 2 avec 14 transistors

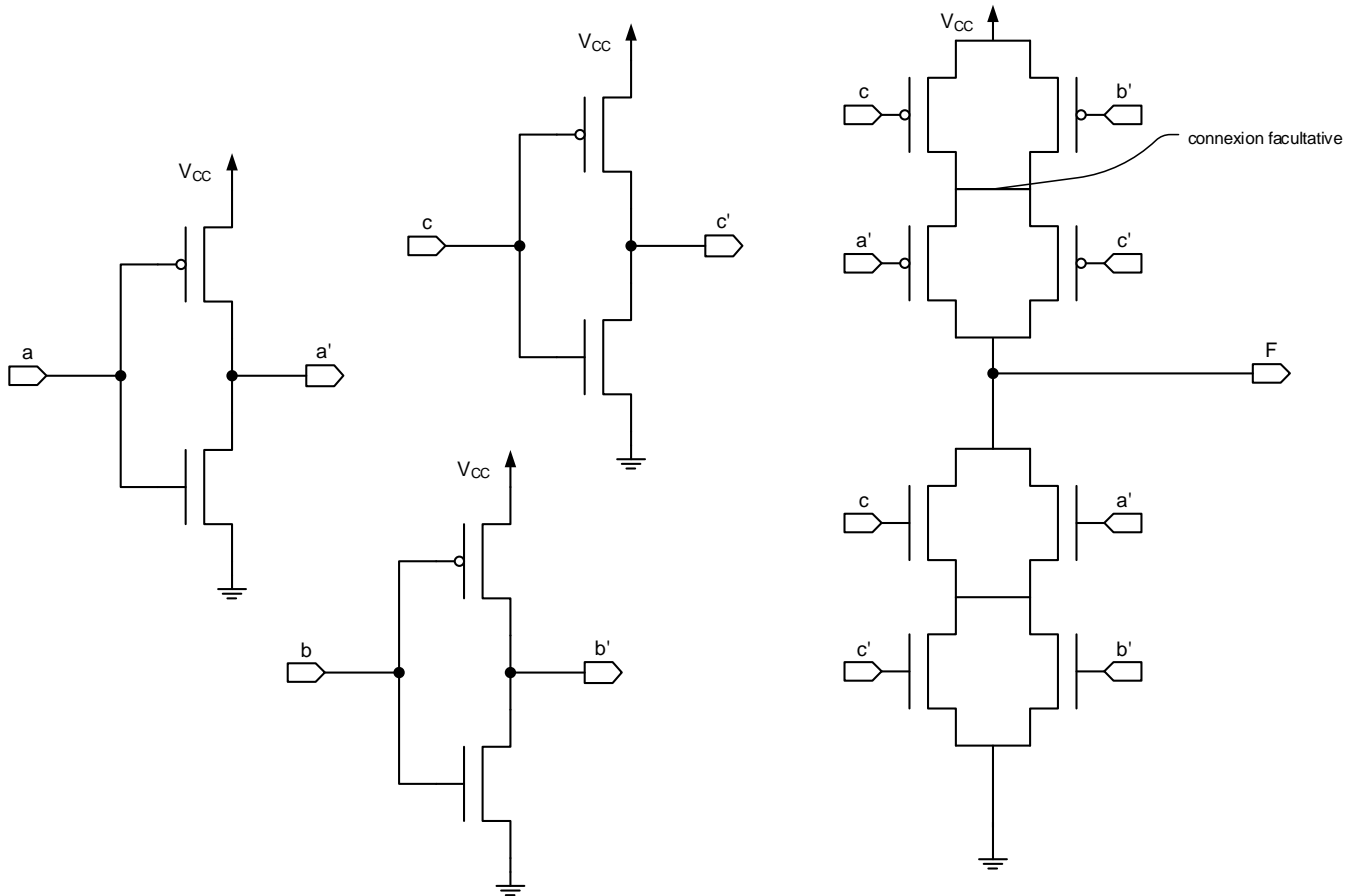Équation : $F = c'a + cb$; $F' = (c + a') \cdot (c' + b')$



Solution 3 avec 14 transistors
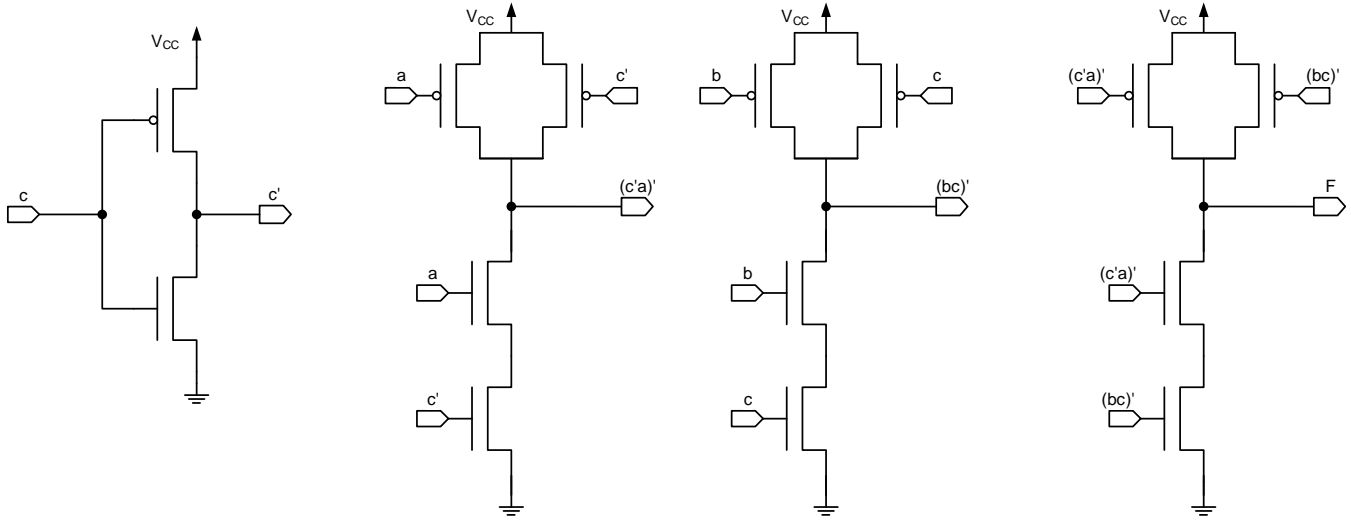
$$\text{Équation } F = c'a + cb = [c'a + cb]'' = [(c'a)' \cdot (cb)']'$$



#3 Analyse des coûts

Conception	FPGA	fixe
Npersonnes	2	3
Mois	3	6
Taux	4000	4000
freq horloge (MHz)	100	1500
	FPGA	fixe
salaires	24000	72000
matériel	11250	215000
électricité/mois/puce	17	65
électricité	6120	195
Coût total	41370	287195
nPMP	30	30
revenus/mois/100MHz/PMP	235	235
nMois	12	3
Revenus	84600	317250
profits (revenus – coût total)	43230	30055

En conclusion, les deux solutions sont semblables mais le FPGA générerait des profits de 13 k\$ plus élevés pour cette période. En plus, le risque associé à la logique fixe n'en vaudrait pas la peine.

#4. Code VHDL, il y a plusieurs réponses possibles.

```

architecture arch1 of feistelcomb is
signal A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4 : unsigned(W - 1 downto 0);
begin
    assert N = 4 report "cette architecture ne fonctionne que pour N = 4" severity failure;

    A0 <= A;
    B0 <= B;

    B1 <= A0;
    A1 <= (A0 ror 1) xor K(63 downto 48) xor B0;

    B2 <= A1;
    A2 <= (A1 ror 1) xor K(47 downto 32) xor B1;

    B3 <= A2;
    A3 <= (A2 ror 1) xor K(31 downto 16) xor B2;

    B4 <= A3;
    A4 <= (A3 ror 1) xor K(15 downto 0) xor B3;

    Y <= A4;
    Z <= B4;
end arch1;

architecture arch2 of feistelcomb is
begin
    assert N > 3 report "cette architecture ne fonctionne que pour N > 3" severity failure;

    process (A, B, K)
        variable haut, bas, temporaire : unsigned(W - 1 downto 0);
    begin
        haut := A;
        bas := B;

        for etage in N - 1 downto 0 loop
            temporaire := haut;
            haut := (haut ror 1) xor K(W * (etage + 1) - 1 downto W * etage) xor bas;
            bas := temporaire;
        end loop;

        Y <= haut;
        Z <= bas;
    end process;
end arch2;

```