

---

# Synthèse d'un modèle VHDL



Pierre Langlois

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/>

# Simulation d'un modèle VHDL


## Sujets de ce thème

---

- Le processus de synthèse
- Norme 1076.6 et documentation
- Types, opérateurs, boucles
- Éléments à mémoire
- Exemples
- Recommandations
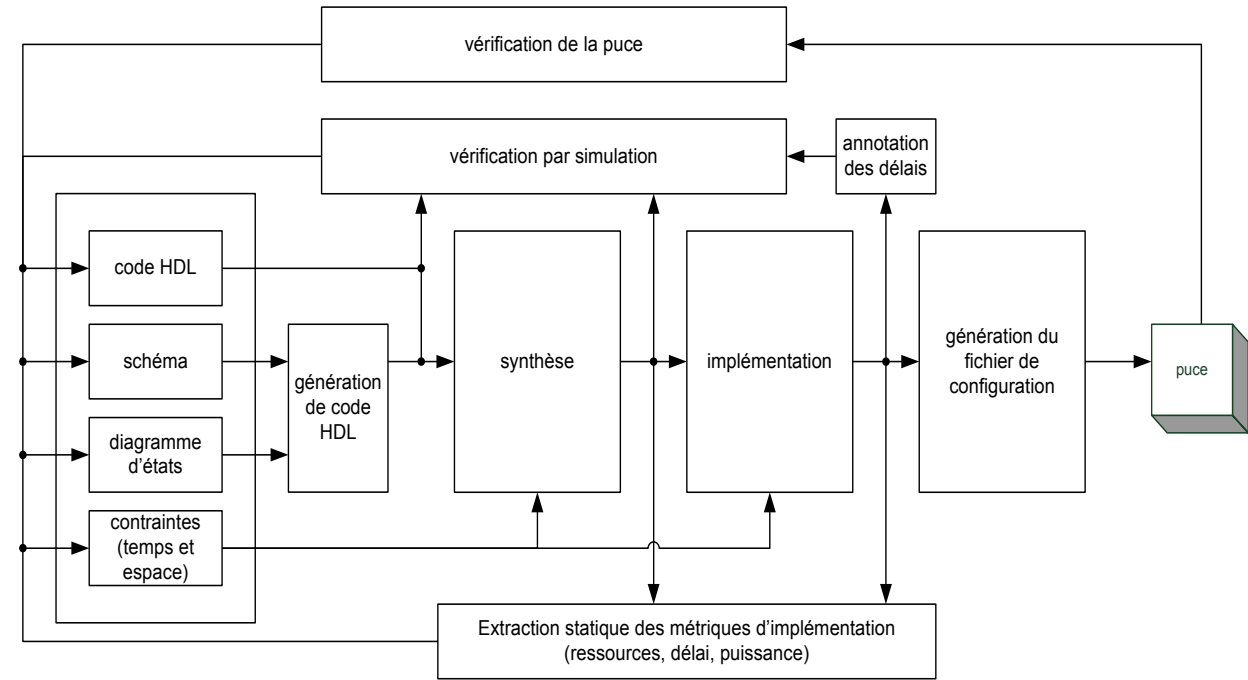
# Synthèse de code VHDL

- La synthèse du code VHDL est effectuée par un synthétiseur.
- Le processus de synthèse peut être décomposé et effectué en plusieurs passes. Ce processus est très complexe sauf pour les circuits les plus simples.
- Le produit du synthétiseur est communément appelé «liste des interconnexions» (*netlist*): les composantes de base et les liens qui les relie.
- Après le processus de synthèse, il est possible d'obtenir un estimé de la performance et des coûts du circuit.



# La norme IEEE 1076.6-2004

- IEEE Standard for VHDL Register Transfer Level (RTL) Synthesis
- *“This document specifies a standard for use of VHDL to model synthesizable register-transfer level digital logic.  
A standard syntax and semantics for VHDL register-transfer level synthesis is defined.  
The subset of the VHDL language, which is synthesizable, is described, and nonsynthesizable VHDL constructs are identified that should be ignored or flagged as errors.”*
- <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1342563&isnumber=29580>

## 6.1.3.1 Edge-sensitive storage from a process with sensitivity list and one clock

Edge-sensitive storage shall be modeled for a signal or variable assigned inside a process with sensitivity list when all of the following apply:

- a) The signal or variable has a <sync\_assignment>.
- b) There is no execution path in which the value update from a <sync\_assignment> overrides the value update from an <async\_assignment> unless the <async\_assignment> is an assignment to itself.
- c) It is possible to statically enumerate all execution paths to the signal or variable assignments.
- d) The process sensitivity list includes the clock and any signal controlling an <async\_assignment>.
- e) The <clock\_edge> is present in the conditions only, and the <clock\_edge> always expresses the same edge of the same clock signal.
- f) For a variable, the value written by a given clock edge is read during a subsequent clock edge.

*Example 1:* Storage may be assigned in multiple statements in a process.

```
TwoReg : process (clk)
begin
  if rising_edge (clk) then
    Q1 <= D1;
    Q2 <= D2;
  end if;
end process;
```

# La documentation de XST

- « The *XST User Guide*:
  - Describes Xilinx® Synthesis Technology (XST) support for Hardware Description Language (HDL), Xilinx devices, and design constraints for the Xilinx ISE® Design Suite software
  - Discusses FPGA and CPLD optimization and coding techniques when creating designs for use with XST
- Le document fournit beaucoup d'exemples sur la façon de coder différents modules matériels.

## About Accumulators

An *accumulator* differs from a *counter* in the nature of the operands of the add and subtract operation.

- In a *counter*:
  - The destination and first operand is a signal or variable
  - The second operand is a constant equal to 1:

$$A \leq A + 1$$

- In an *accumulator*:
  - The destination and first operand is a signal or variable
  - The second operand is either:

- ♦ A signal or variable:

$$A \leq A + B$$

- ♦ A constant not equal to 1:

$$A \leq A + \text{Constant}$$

An inferred accumulator can be **up**, **down**, or **updown**. For an **updown** accumulator, the accumulated data may differ between the **up** and **down** mode:

```
...
if updown = '1' then
  a <= a + b;
else
  a <= a - c;
...
```

XST can infer an accumulator with the same set of control signals available for counters.

# La documentation de XST

- « The *XST User Guide*:
  - Describes Xilinx® Synthesis Technology (XST) support for Hardware Description Language (HDL), Xilinx devices, and design constraints for the Xilinx ISE® Design Suite software
  - Discusses FPGA and CPLD optimization and coding techniques when creating designs for use with XST »
- Le document fournit beaucoup d'exemples sur la façon de coder différents modules matériels.

```
-- 4-bit Unsigned Up Accumulator with Asynchronous Reset
--
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity accumulators_1 is
  port(C, CLR : in std_logic;
       D : in std_logic_vector(3 downto 0);
       Q : out std_logic_vector(3 downto 0));
end accumulators_1;

architecture archi of accumulators_1 is
  signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  process (C, CLR)
  begin
    if (CLR='1') then
      tmp <= "0000";
    elsif (C'event and C='1') then
      tmp <= tmp + D;
    end if;
  end process;
  Q <= tmp;
end archi;
```

# Types utilisés pour la synthèse

---

- Les types `std_logic` ou `std_logic_vector` ne devraient être utilisés que pour des valeurs logiques.
- Pour représenter des nombres pour les ports d'une entité, les types préférés sont tirés du package `numeric_std`:
  - `unsigned` pour une interprétation non signée
  - `signed` pour une interprétation signée en complément à deux.
- Pour représenter des signaux internes d'un module, on a avantage à utiliser les types plus abstraits comme `integer`, `character` ou `string`, même s'il est plus difficile de retrouver ces signaux pour débogage dans les produits de la synthèse ou de l'implémentation.
- Pour les constantes et les paramètres d'un module, on peut en général utiliser tous les types abstraits supportés par VHDL, comme `real`, `integer`, ou `string`.

# Exemple: code utilisant les types character et string

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity banderolev2 is
  port (
    reset, clk : in STD_LOGIC;
    charout : out unsigned(7 downto 0)
  );
end banderolev2;
architecture arch of banderolev2 is
  constant message : string := "bonjour et bienvenue!";
begin
  process (clk, reset)
  variable index : integer range 1 to message'length;
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if reset = '1' then
        index := 1;
      else
        charout <= to_unsigned(character'pos(message(index)), 8);
        if index = message'length then
          index := 1;
        else
          index := index + 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
end arch;
```

```
=====
Advanced HDL Synthesis Report

Macro Statistics
# ROMs : 1
  21x8-bit ROM : 1
# Counters : 1
  5-bit up counter : 1
# Registers : 8
  Flip-Flops : 8

=====

=====
*                               Low Level Synthesis                               *
=====
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <charout_7> (without init value) has a constant
value of 0 in block <banderolev2>. This FF/Latch will be trimmed during the
optimization process.

Optimizing unit <banderolev2> ...

Mapping all equations...
Building and optimizing final netlist ...
Found area constraint ratio of 100 (+ 5) on block banderolev2, actual ratio is
0.

Final Macro Processing ...


=====
Final Register Report

Macro Statistics
# Registers : 12
  Flip-Flops : 12
```


 
# Fils modélisés par les catégories signal et variable

- En général, l'utilisation de la catégorie signal résulte en un fil concret dans un module.
- C'est moins souvent le cas pour la catégorie variable, à cause du traitement différent de ces deux catégories.



```
library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity demoSignalVariable is
  port (
    A, B, C, D: in std_logic;
    F1, F2 : out std_logic
  );
end demoSignalVariable;
architecture demo of demoSignalVariable is
  signal S1, S2 : std_logic;
begin

  S1 <= A and B;
  S2 <= S1 or C;
  F1 <= S2 nand D;

  process(A, B, C, D)
  variable V : std_logic;
  begin
    V := A and B;
    V := V or C;
    V := V nand D;
    F2 <= V;
  end process;

end demo;
```

# Opérateurs synthétisables

---

- La plupart des synthétiseurs peuvent synthétiser des circuits matériels qui réalisent les opérateurs suivants:
  - logique: and, or, nand, nor, xor, xnor, not
  - relation: =, /=, <, <=, >, >=
  - concaténation: &
  - arithmétique et décalage:
    - +, -, \*, abs
    - /, rem et mod, si l'opérande de droite est une constante égale à une puissance de 2
    - sll, srl, sla, sra, rol, ror
- Les opérateurs ne sont pas définis pour tous les types, il faut utiliser les bibliothèques correspondantes.

# Synthèse: boucles et conditions

---

- À l'intérieur d'un processus, on peut utiliser des boucles et des conditions pour modéliser le comportement d'un circuit.
- Les boucles sont une manière compacte de représenter plusieurs énoncés reliés logiquement entre eux.
- Les paramètres d'exécution de la boucle doivent prendre des valeurs statiques au moment de la synthèse.
- Les boucles sont implémentées en les déroulant: les énoncés d'assignation qu'elles contiennent sont répliqués, un pour chaque itération de la boucle.
- Pour les circuits combinatoires, les conditions permettent d'effectuer un choix.
  - L'énoncé `case` a l'avantage de représenter des choix qui sont mutuellement exclusifs et qui ont la même préséance. Il correspond assez exactement à l'action d'un multiplexeur.
  - L'énoncé `if`, est plus général avec les clauses `elsif` ainsi qu'une clause `else`. Il est possible de l'utiliser pour donner préséance à certaines conditions par rapport à d'autres. Cela peut résulter en un circuit plus complexe que nécessaire, parce que le comportement décrit peut être plus restrictif que ce que le concepteur a en tête.

`Case` est un meilleur choix quand on n'a pas besoin de priorité!

# Exemple de code synthétisable utilisant des boucles et des conditions avec priorité

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;


entity unsigned2dec is
  port(
    nombre : in unsigned(9 downto 0);
    centainesBCD, dizainesBCD, unitesBCD : out unsigned(3 downto 0);
    erreur : out std_logic
  );
end unsigned2dec;

```

```

architecture arch of unsigned2dec is
begin
  erreur <= '1' when nombre >= 1000 else '0';
  process(nombre)
  variable n, c, d, u : natural := 0;
  begin
    n := to_integer(nombre);
    c := 0;
    for centaines in 9 downto 1 loop
      if n >= centaines * 100 then
        c := centaines;
        exit;
      end if;
    end loop;
    n := n - c * 100;
    d := 0;
    for dizaines in 9 downto 1 loop
      if n >= dizaines * 10 then
        d := dizaines;
        exit;
      end if;
    end loop;
    n := n - d * 10;
    u := n - d * 10;
    centainesBCD <= to_unsigned(c, 4);
    dizainesBCD <= to_unsigned(d, 4);
    unitesBCD <= to_unsigned(u, 4);
  end process;
end arch;

```

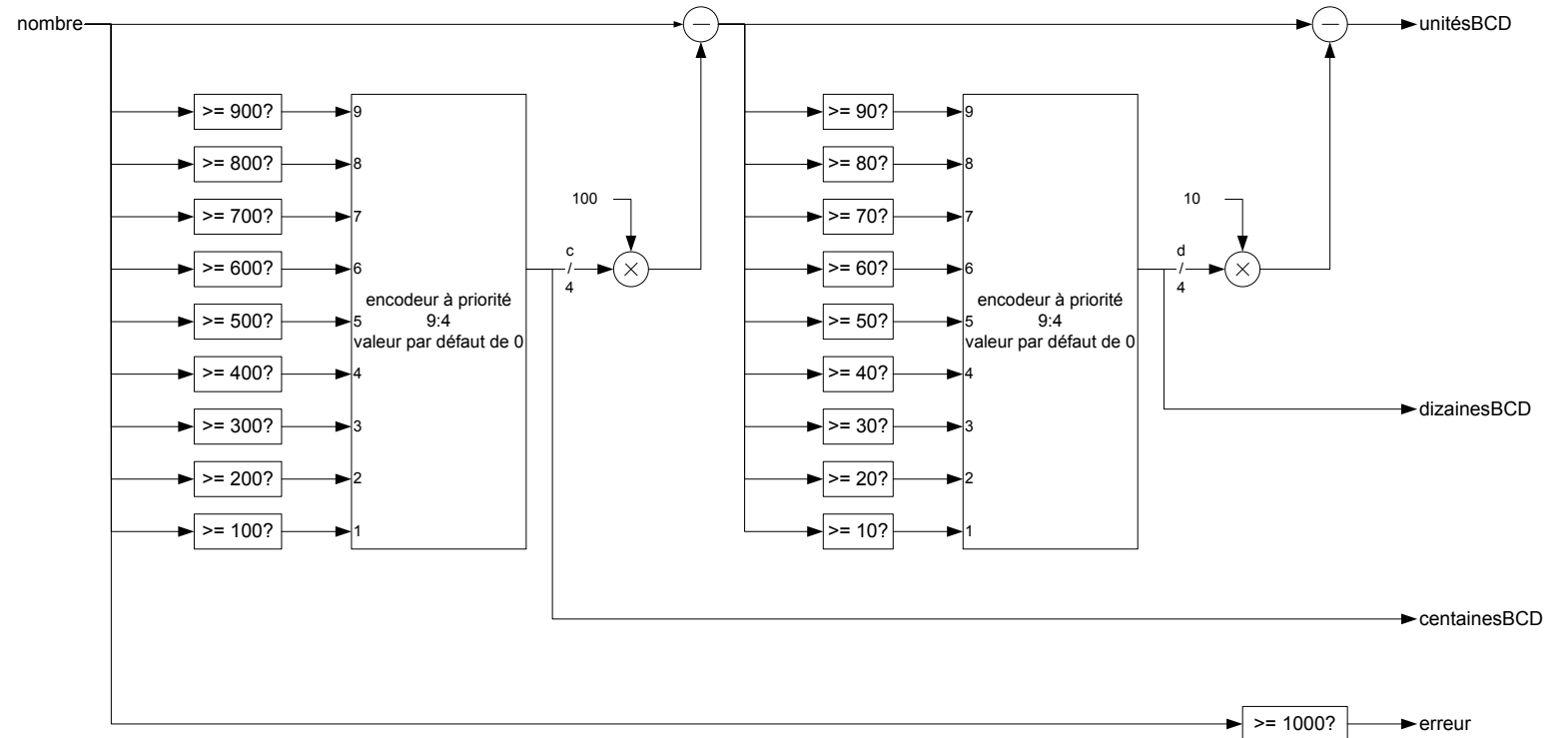

# Inférence d'éléments à mémoire

- Le processus de synthèse repose sur le principe de l'inférence de composantes matérielles à partir d'une description en code.
- Il est important de vérifier la documentation d'un outil de synthèse pour savoir quelle structure de langage utiliser pour obtenir le circuit désiré.
- À l'intérieur d'un processus, un élément à mémoire est inféré en VHDL si un objet des catégories signal ou variable se voit assigner une valeur dans un énoncé `if-else`, et que certains cas ne sont pas couverts.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mysterel is
    port (a, b, c: in std_logic;
          s : in std_logic_vector (1 downto 0);
          o : out std_logic);
end mysterel;

architecture archi of mysterel is
begin
    process (a, b, c, s)
    begin
        if (s = "00") then o <= a;
        elsif (s = "01") then o <= b;
        elsif (s = "10") then o <= c;
        end if;
    end process;
end archi;
```

# Exemples de code ambigu ou non synthétisable - 1

```
entity boucledynamique is
  port (
    x0, xmax : in integer range 0 to 255;
    somme : out integer range 0 to 65535
  );
end boucledynamique;

architecture arch of boucledynamique is
begin

  process(x0, xmax)
    variable sommet : integer;
  begin
    sommet := 0;
    for k in x0 to xmax loop
      sommet := sommet + k;
    end loop;
    somme <= sommet;
  end process;

end arch;
```

**Boucle à bornes indéfinies.**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registremanque1 is
  port (
    clk, D : in std_logic;
    Q : out std_logic
  );
end registremanque1;

architecture arch of registremanque1 is
begin
  process(clk)
  begin
    if (rising_edge(CLK) or falling_edge(CLK)) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end arch;
```

**Ne respecte pas les patrons pour la description de registres.**

# Exemples de code ambigu ou non synthétisable - 2

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity deuxsourcesetpire is
  port (
    A, B, C, D, CLK : in std_logic;
    F : out std_logic
  );
end deuxsourcesetpire;

architecture arch of deuxsourcesetpire is
begin
  F <= CLK and (C or D);
  process(CLK)
  begin
    if (rising_edge(CLK)) then
      F <= A or B;
    end if;
  end process;
end arch;
```

Deux sources pour le signal F  
Utilisation du signal d'horloge dans une  
expression (synthétisable, mais ...)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registremarque is
  port (
    clk, reset, enable, D : in std_logic;
    Q : out std_logic
  );
end registremarque;

architecture arch of registremarque is
begin
  process(clk, reset)
  begin
    if (rising_edge(CLK) and reset = '0' and enable = '1') then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end arch;
```

Ne respecte pas les patrons pour la  
description de registres.

# Résultats différents pour la synthèse et la simulation

## Comment les éviter

---

- Un circuit décrit en VHDL peut être parfaitement simulable et pas du tout synthétisable.
- Parfois, des erreurs dans la description du circuit ne sont découvertes que lors du processus de synthèse.
- Attention à la liste de sensibilité
  - l'absence d'un signal dans la liste de sensibilité est importante pour le simulateur
  - le synthétiseur suppose (en général) que le concepteur a fait une erreur:  
*“Declare asynchronous signals in the sensitivity list. Otherwise, XST issues a warning and adds them to the sensitivity list. In this case, the behavior of the synthesis result may be different from the initial specification.”* – XST User Guide, v. 11.1.0, Apr. 2009
- Quoi faire?
  - Surveiller les avertissements du synthétiseur.
  - Pour les processus décrivant des bascules: placer seulement `clk` et `reset` dans la liste de sensibilité
  - Pour les processus décrivant de la logique combinatoire: placer tous les signaux faisant partie d'expressions dans la liste de sensibilité




# Résultats différents pour la synthèse et la simulation

## Exemple

```
signal U2t : std_logic;
-- ...

process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    U2t <= U1;
  end if;
  U2 <= U2t;
end process;

 process (clk)
variable U3t : std_logic;
begin
  if rising_edge(clk) then
    U3t := U1;
  end if;
  U3 <= U3t;
end process;
```



Pour le signal U2, lors de la simulation, l'assignation de valeur se fait sur un front descendant d'horloge, ce qui *ne* correspond *absolument pas* au produit de la synthèse.

# Synthèse: mot de la fin

---

- Le synthétiseur respecte un contrat, p. ex. la norme IEEE 1076.6-2004.
- Les concepteurs de synthétiseurs sont des gens prudents. Les synthétiseurs n'infèrent que des modules qui peuvent être décrits sans ambiguïté.
  - le code HDL doit être non ambigu;
  - le code HDL doit correspondre à une structure disponible sur la technologie ciblée, exemples de cas à considérer:
    - registre avec reset synchrone/asynchrone?
    - registre actif sur un ou deux fronts d'horloge?
    - type d'additionneur?
    - division, reste, autres fonctions (sinus, log, tanh, médiane, etc.)?
- Pour écrire du « bon code » synthétisable, il faut bien connaître:
  - le contrat respecté par le synthétiseur utilisé; et,
  - la technologie ciblée.
- Le défi du concepteur de circuits numériques est de décrire ses intentions d'une façon non ambiguë pour le synthétiseur.
- Une approche qui fonctionne consiste à tout d'abord décomposer le circuit en blocs de base correspondant à des composantes logiques connues, puis à produire une description en fonction de ces blocs.

# Vous devriez maintenant être capable de ...

---

- Expliquer comment fonctionne le processus de synthèse d'un modèle. (B2)
- Expliquer dans quels cas un modèle VHDL n'est pas synthétisable. (B2)
- Expliquer la relation entre la norme IEEE 1076.6, les structures de langage supportées par les synthétiseurs, et l'ensemble du langage VHDL. (B2)
- Analyser un modèle VHDL et déterminer s'il est synthétisable ou non. (B3)
- Écrire du code synthétisable en exploitant correctement les types, opérateurs et structures de contrôle de VHDL. (B3)

Code	Niveau ( <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom">http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom</a> )
B1	Connaissance – mémoriser de l'information.
B2	Compréhension – interpréter l'information.
B3	Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4	Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5	Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.