

---

# Modélisation VHDL du chemin des données d'un processeur à usage général



Pierre Langlois

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/>


# Modélisation VHDL du chemin des données d'un processeur à usage général

## Sujets de ce thème

---

- Rappel: architecture du processeur PolyRISC et son chemin des données
- Modélisation du bloc des registres
- Modélisation de l'unité arithmétique et logique
- Modélisation de la mémoire des données
- Implémenter la mémoire des données dans un FPGA


# Le processeur à usage général PolyRISC

 

# Chemin des données du processeur PolyRISC


- Nous allons voir comment modéliser les trois composantes du chemin des données:

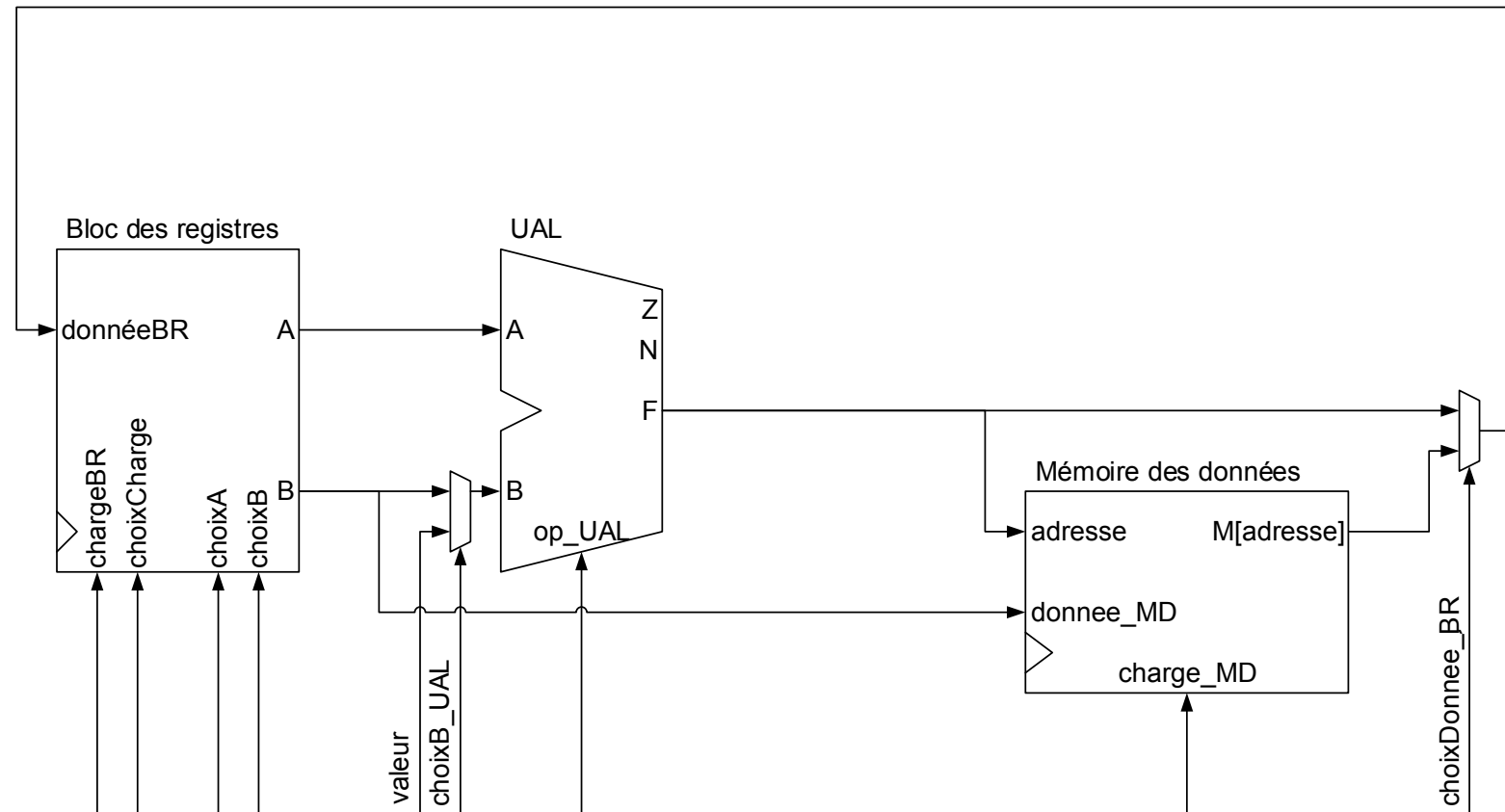1. Le bloc des registres
2. L'unité arithmétique et logique
3. La mémoire des données


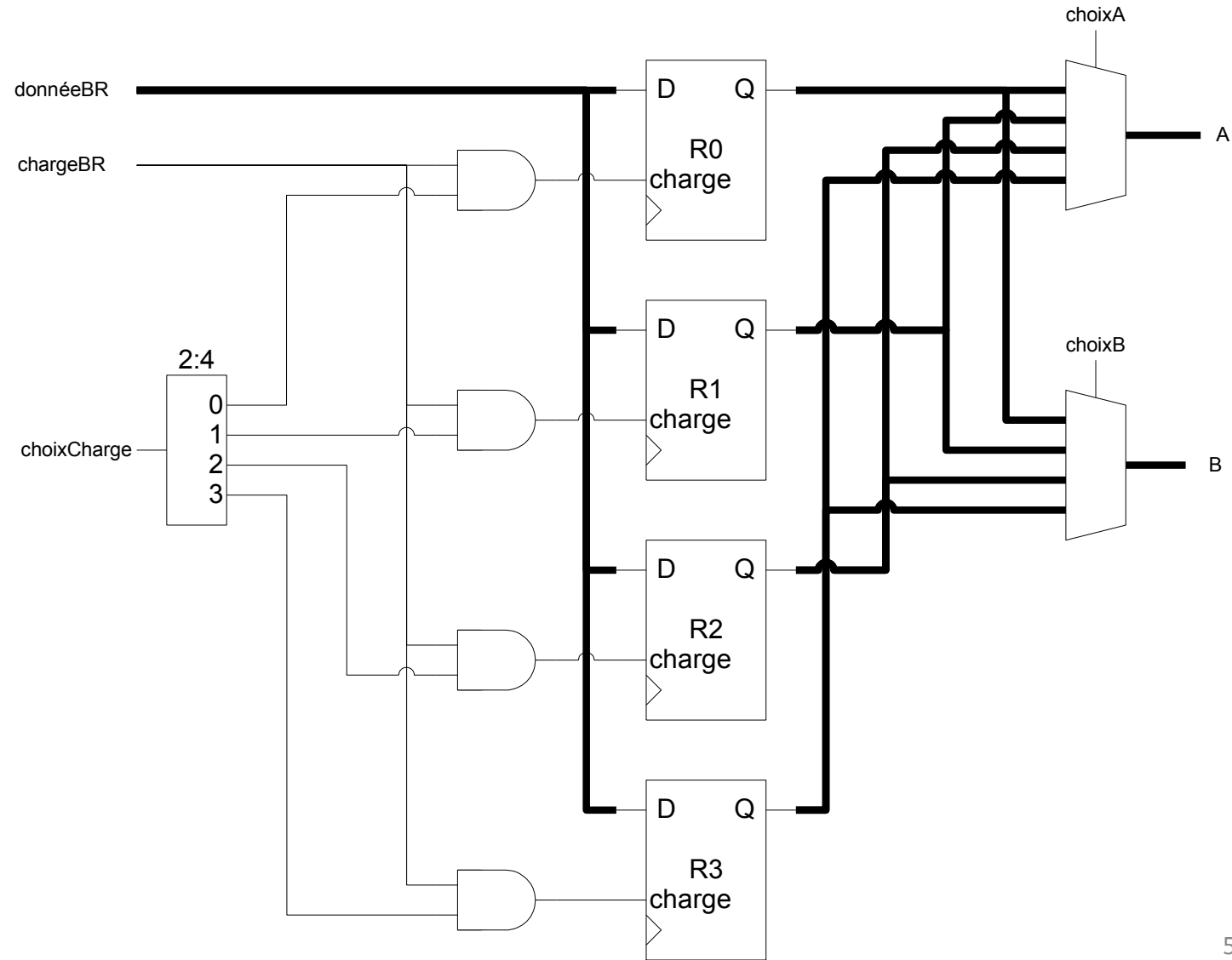
# 1. Bloc de registres

- Un bloc de registre contient:
  - Des registres
  - Un mécanisme pour les charger à partir d'un port d'entrée
  - Un mécanisme pour aiguiller leur valeur à des ports de sortie
- Un bloc de registre peut avoir plusieurs ports d'entrée et de sortie.
- Un registre peut être simultanément la cible d'une écriture et la source pour l'un des ports de sortie.



# 1. Bloc de registres

```
-- dans la partie déclarative de l'architecture

-- signaux du bloc des registres
type lesRegistres_type is array(0 to Nreg - 1) of signed(Wd - 1 downto 0);
signal lesRegistres : lesRegistres_type;


signal A, B : signed(Wd - 1 downto 0);
signal choixA, choixB, choixCharge : integer range 0 to Nreg - 1;
signal chargeBR : std_logic;

-- dans le corps de l'architecture
process (CLK, reset)
begin
  if rising_edge(CLK) then
    if reset = '1' then
      lesRegistres <= (others => (others => '0'));
    else
      if chargeBR = '1' then
        lesRegistres(choixCharge) <= donneeBR;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;

A <= lesRegistres(choixA);
B <= lesRegistres(choixB);
```


Dans cette description du bloc des registres:

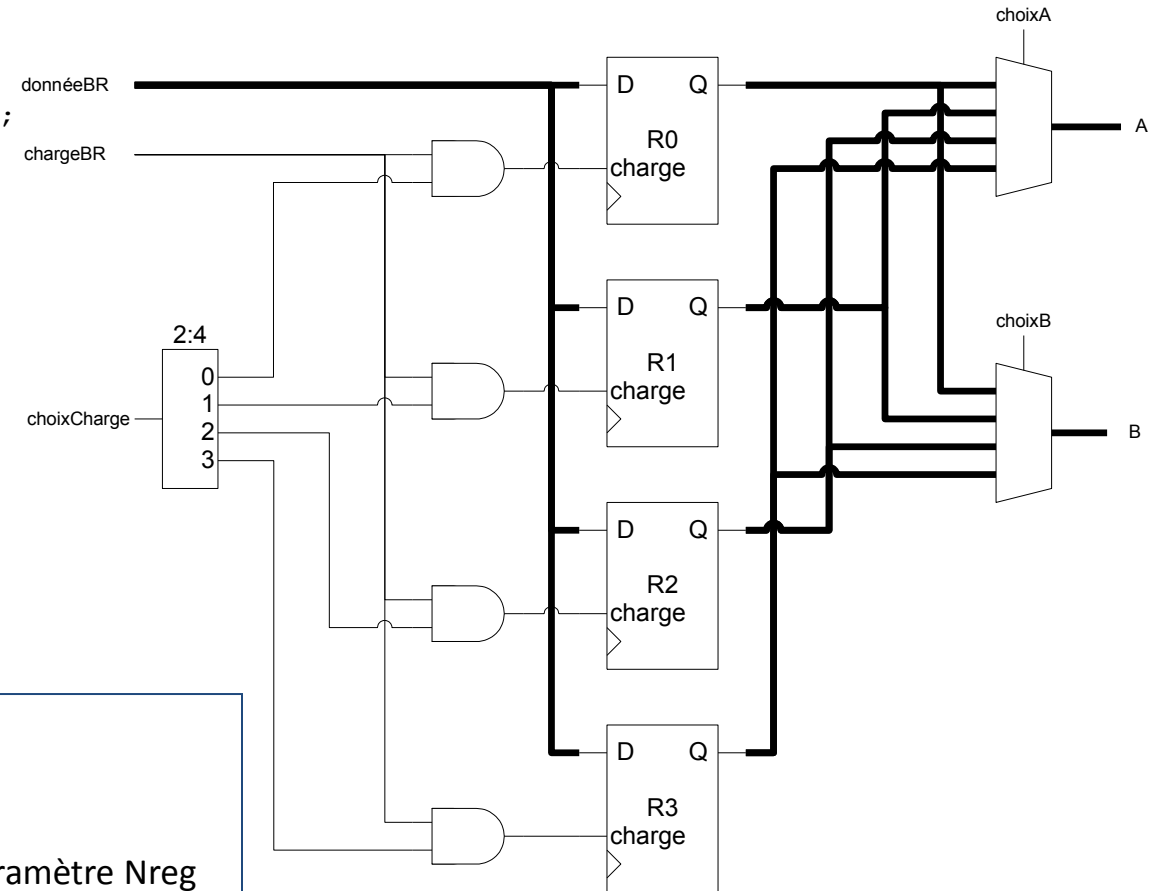- le nombre de ports d'entrée est fixé à 1
- le nombre de ports de sortie est fixé à 2
- le nombre de registres est déterminé par le paramètre Nreg
- la largeur des registres est déterminée par le paramètre Wd


 
## 2. Unité arithmétique et logique

- Une unité arithmétique et logique effectue des calculs sur les données qui lui sont fournies par le bloc des registres.
- Les opérations normalement réalisées par une UAL incluent:
  - les opérations arithmétiques, dont l'addition, la soustraction et la multiplication; et
  - les opérations logiques.
- Le décalage est souvent réalisé par un bloc séparé, mais peut aussi être fait par l'UAL.
- L'UAL peut aussi donner une indication sur la nature du résultat calculé, p. ex. si il est zéro (Z) ou négatif (N).



## 2. Unité arithmétique et logique

```
-- dans la partie déclarative de l'architecture
signal op_UAL : natural range 0 to 7;
signal valeur : signed(Wd - 1 downto 0);
signal choixB_UAL : natural range 0 to 1;
signal F : signed(Wd - 1 downto 0);
signal Z, N : std_logic;

constant passeA : natural := 0; constant passeB : natural := 1;
constant AplusB : natural := 2; constant AmoinsB : natural := 3;
constant AetB : natural := 4; constant AouB : natural := 5;
constant nonA : natural := 6; constant AouxB : natural := 7;
```

```
-- dans le corps de l'architecture
process(A, B, valeur, choixB_UAL, op_UAL)
variable B_UAL, F_UAL : signed(Wd - 1 downto 0);
begin
```

```
  -- opérations de l'UAL
  case op_UAL is
    when passeA => F_UAL := A;
    when passeB => F_UAL := B_UAL;
    when AplusB => F_UAL := A + B_UAL;
    when AmoinsB => F_UAL := A - B_UAL;
    when AetB => F_UAL := A and B_UAL;
    when AouB => F_UAL := A or B_UAL;
    when nonA => F_UAL := not(A);
    when AouxB => F_UAL := A xor B_UAL;
  end case;
```

```
  -- signal de sortie
  F <= F_UAL;
```

Dans cette description de l'UAL:


- L'encodage des opérations est fixe.
- La largeur de l'UAL est déterminée par le paramètre Wd.
- Les bits Z et N indiquent respectivement un résultat nul ou négatif et sont utilisés pour les branchements.

```
-- multiplexeur pour l'entrée B
if choixB_UAL = 0 then
  B_UAL := B;
else
  B_UAL := valeur;
end if;

-- drapeaux pour l'unité de branchement
if F_UAL = 0 then
  Z <= '1';
else
  Z <= '0';
end if;

N <= F_UAL(F_UAL'left);

end process;
```

 



### 3. Mémoire des données

---

- Un processeur avec un bloc des registres suffisamment grand n'aurait pas besoin d'une mémoire des données associée. C'est souvent le cas pour les processeurs spécialisés. En pratique cependant, un processeur à usage général a toujours besoin d'une telle mémoire.
- Il est utile que les cellules de la mémoire aient la même taille que celles du bloc des registres, mais ce n'est pas strictement nécessaire.
- Pour la plupart des processeurs, la mémoire des données est placée à l'extérieur de celui-ci.
- La mémoire des données a en général:
  - un port de sortie (pour lire une donnée);
  - un port d'entrée (pour écrire une donnée);
  - un port d'adresse; et,
  - un port de contrôle de l'opération (lecture ou écriture).
- Une mémoire peut avoir plusieurs ports d'entrée et de sortie.

Mémoire des données



### 3. Mémoire des données

```
-- dans la partie déclarative de l'architecture
type memoireDonnees_type is array(0 to 2 ** Md - 1) of signed(Wd - 1 downto 0);
signal memoireDonnees : memoireDonnees_type;
signal charge_MD : std_logic;

-- dans le corps de l'architecture
process (CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        if (charge_MD = '1') then
            memoireDonnees(to_integer(adresse)) <= donnee_MD;
        end if;
    end if;
end process;

sortie_MD <= memoireDonnees(to_integer(adresse));
```

#### Mémoire des données



Dans cette description de la mémoire:

- le nombre de mots est déterminée par le paramètre Md
- la taille des mots est déterminée par le paramètre Wd

Habituellement, la lecture d'une donnée nécessite un cycle d'horloge pour charger l'adresse, ce n'est pas modélisé ici.

**Important:**

Il n'y a pas de signal de réinitialisation dans le modèle. Un tel signal empêcherait le synthétiseur d'utiliser la mémoire par blocs (BRAM).


### 3. Mémoire des données

---

- La description d'une mémoire des données en VHDL peut prendre plusieurs formes, selon une multitude de paramètres. Ceux-ci incluent, entre autres :
  - le nombre de ports d'entrée et de sortie;
  - le fait que les sorties soient synchrones ou asynchrones;
  - le nombre de cycles nécessaires à la mémoire pour déplacer des données;
  - la présence de signaux d'activation; et,
  - la spécification de valeurs initiales.

Il faut consulter la documentation du synthétiseur pour adopter le bon patron de code VHDL correspondant aux paramètres de la mémoire RAM désirée.

Mémoire des données

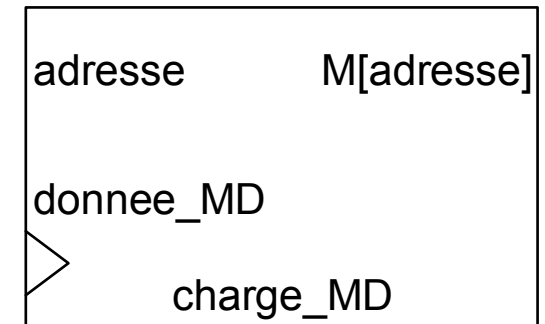

# Comment s'implémente la mémoire dans un FPGA?

- Colonnes de blocs de mémoire intégrées à travers les CLB (Xilinx: *Block RAM*)
  - Grande densité
- LUTs des CLB (Xilinx: *Distributed RAM*)
  - Faible latence d'accès
- Le choix peut être contrôlé par les paramètres du synthétiseur.



# Vous devriez maintenant être capable de ...

---

- Donner le code VHDL pour le bloc des registres, l'UAL et la mémoire des données d'un processeur à usage général. (B3)
- Expliquer comment s'implémente la mémoire des données dans un FPGA. (B2)

Code	Niveau ( <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom">http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom</a> )
B1	Connaissance – mémoriser de l'information.
B2	Compréhension – interpréter l'information.
B3	Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4	Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5	Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.